 


# **ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES**

## **2º CURSO INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN**

### **TEMA 3 – UNIDAD ARITMÉTICO- LÓGICA**


**JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ**  
**JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ**



La ALU

 
# La Unidad Aritmética y Lógica

- ◆ Introducción
- ◆ Operaciones Lógicas
- ◆ La suma y la resta
  - ◆ Sumador con propagación de acarreo (CPA)
  - ◆ Circuito sumador-restador
  - ◆ Desbordamiento
  - ◆ Sumadores con anticipación de acarreo (CLA)
- ◆ La multiplicación
  - ◆ Multiplicación binaria sin signo
  - ◆ Multiplicación binaria con signo
  - ◆ Algoritmo de Booth
- ◆ La división
- ◆ Conclusiones




## Introducción

# Introducción

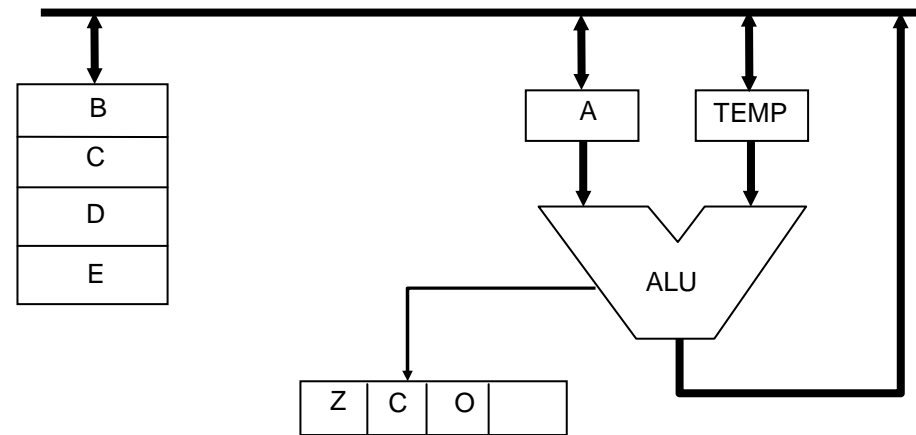

 
- ◆ Operador aritmético y lógico (uno o varios)
- ◆ El Acumulador
- ◆ Uno o varios registros temporales
- ◆ Indicadores de resultado
  - ◆ Acarreo (C)
  - ◆ Negativo (N)
  - ◆ Desbordamiento (O o V)
  - ◆ Cero (Z)




## Operaciones Lógicas
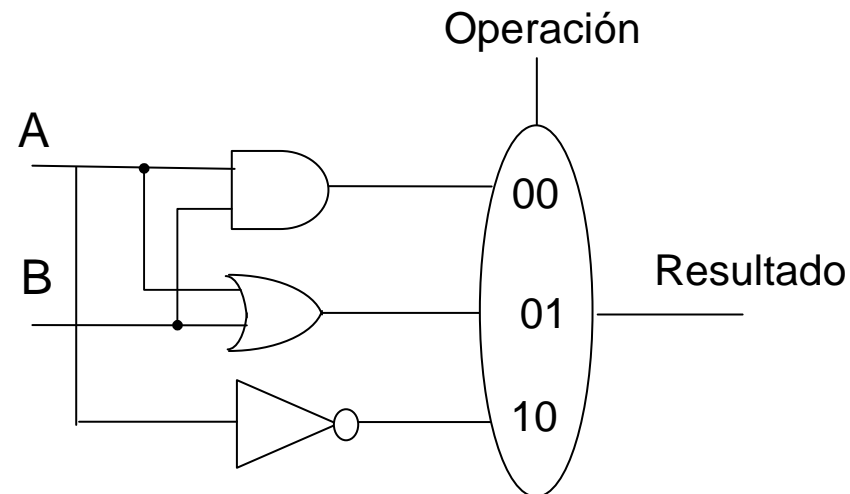
# Operaciones lógicas

- ◆ Fáciles de implementar  $\Rightarrow$  Correspondencia directa con Hardware.
- ◆ Puertas lógicas AND, OR, OR-EXCLUSIVA, INVERSORES,...



 

Semisumador



# La suma y la resta


## Semisumador Binario (H.A.)

Entradas		Salidas	
X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \overline{X} \cdot Y + X \cdot \overline{Y} = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

  

 

La suma  
y la resta

 


Entradas			Salidas	
A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot Cin + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{Cin} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{Cin} + A \cdot B \cdot Cin$$

$$Cout = A \cdot B + A \cdot Cin + B \cdot Cin$$

$$S = (A \oplus B) \oplus Cin$$


$$Cout = AB + Cin(A \oplus B)$$

 


La suma  
y la resta

## Sumador completo (F.A.)

- Con semi-sumadores (H.A.)

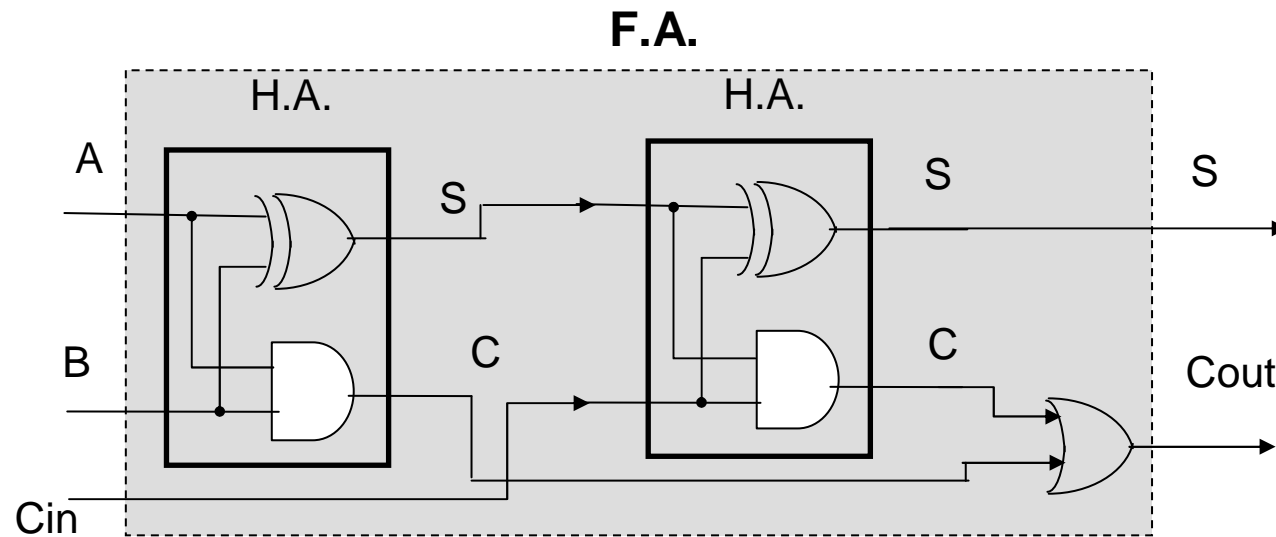


 


La suma  
y la resta

# Sumador completo (F.A.)

- Con puertas

 




 


La suma  
y la resta
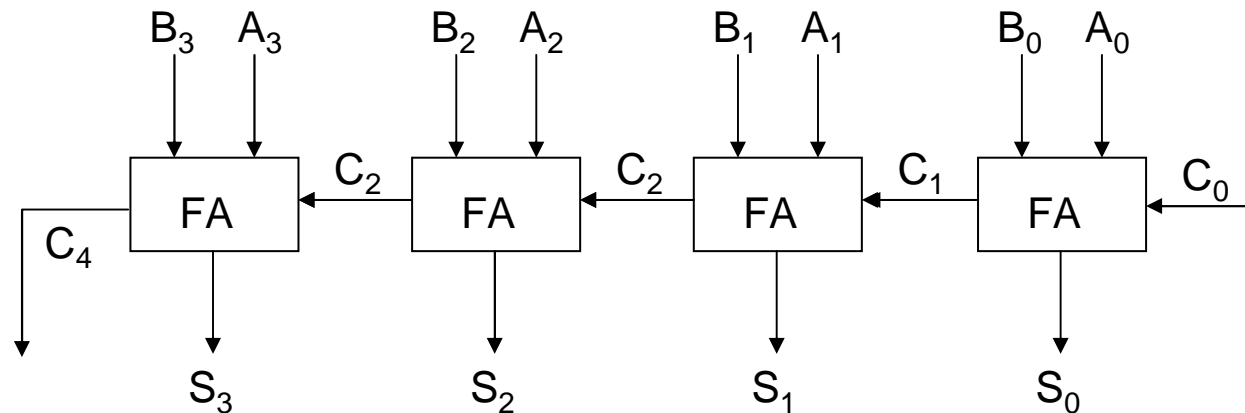
## Sumador con propagación de acarreo

- ◆ Para sumar dos números de  $n$  bits se necesita colocar en cascada  $n$  sumadores completos.
- ◆ El acarreo se propaga de una etapa a la siguiente: Sumador con Propagación de Acarreo (Carry Propagated Adder)



 


La suma  
y la resta


## Sumador con propagación de acarreo

- ◆ Sumadores contruidos con puertas lógicas a partir de la expresión:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot Cin + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{Cin} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{Cin} + A \cdot B \cdot Cin$$
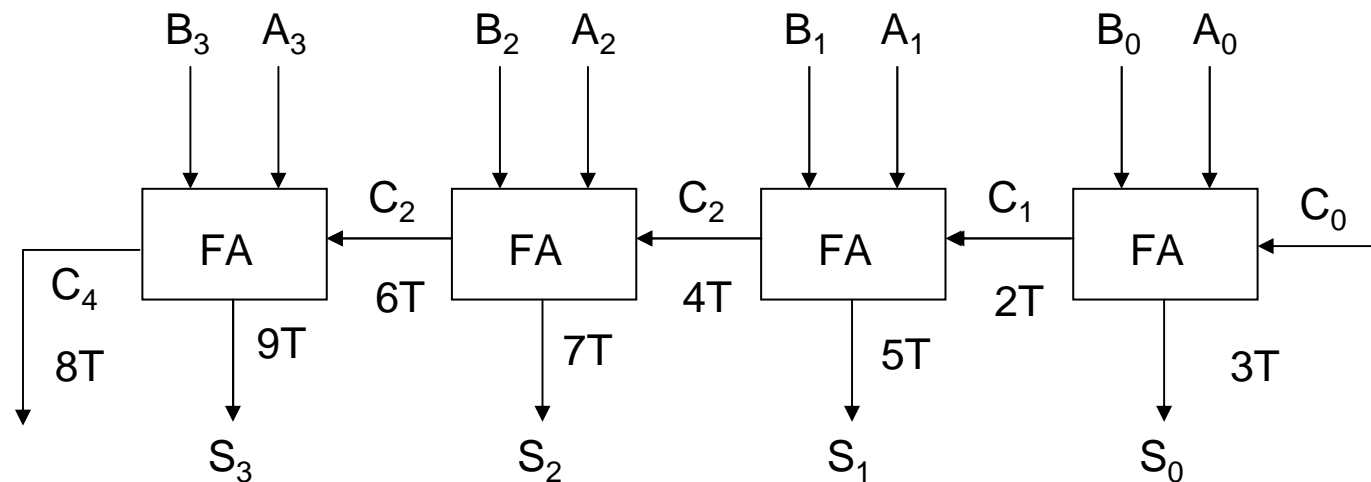
$$Cout = A \cdot B + A \cdot Cin + B \cdot Cin$$





 


La suma  
y la resta
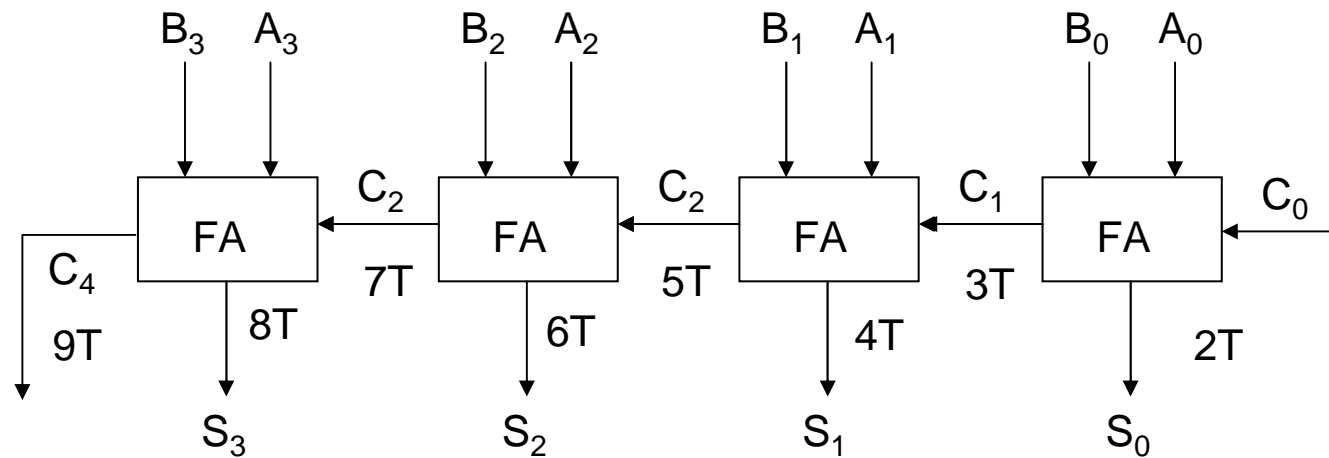 
# Sumador con propagación de acarreo

- ◆ Sumadores completos contruidos con semisumadores:




$$Tiempo\_Total = (2 \cdot n + 1)T$$

 


La suma  
y la resta

# Sumador 74ls83


## ◆ Sumadores integrado

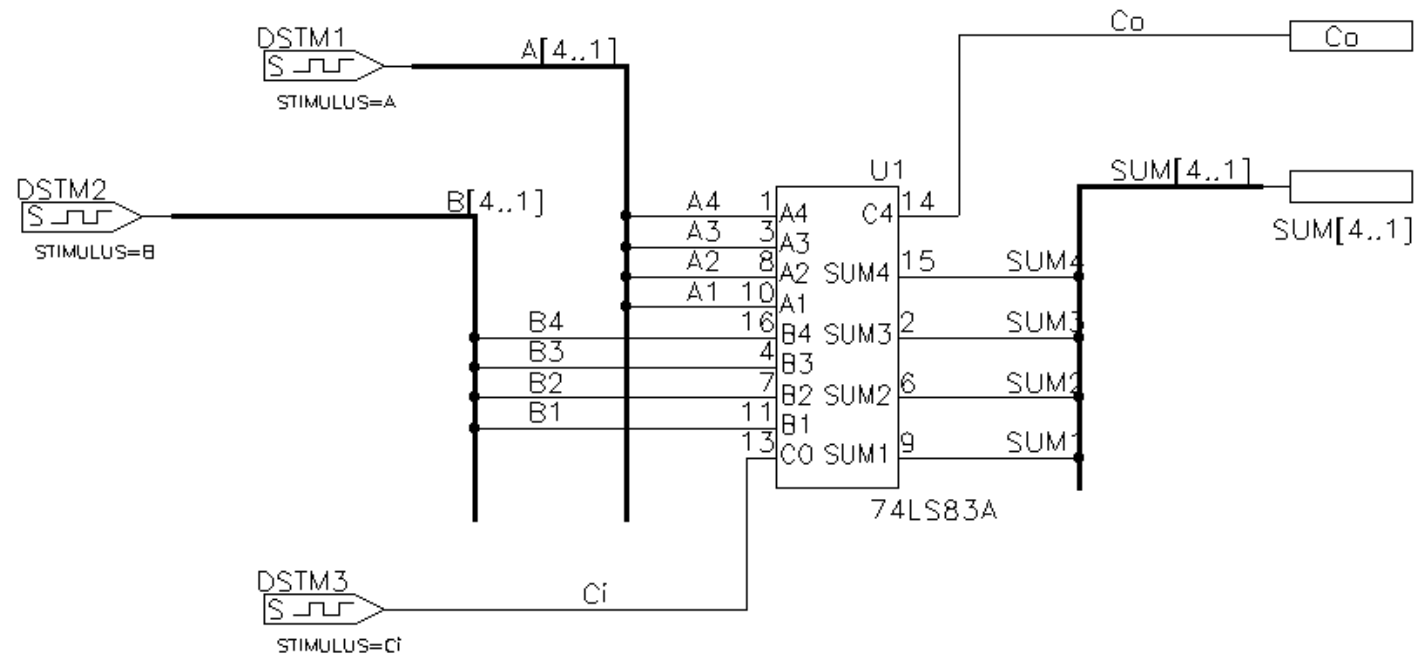


 

La suma  
y la resta

# Sumador 74ls83

 


 

La suma  
y la resta
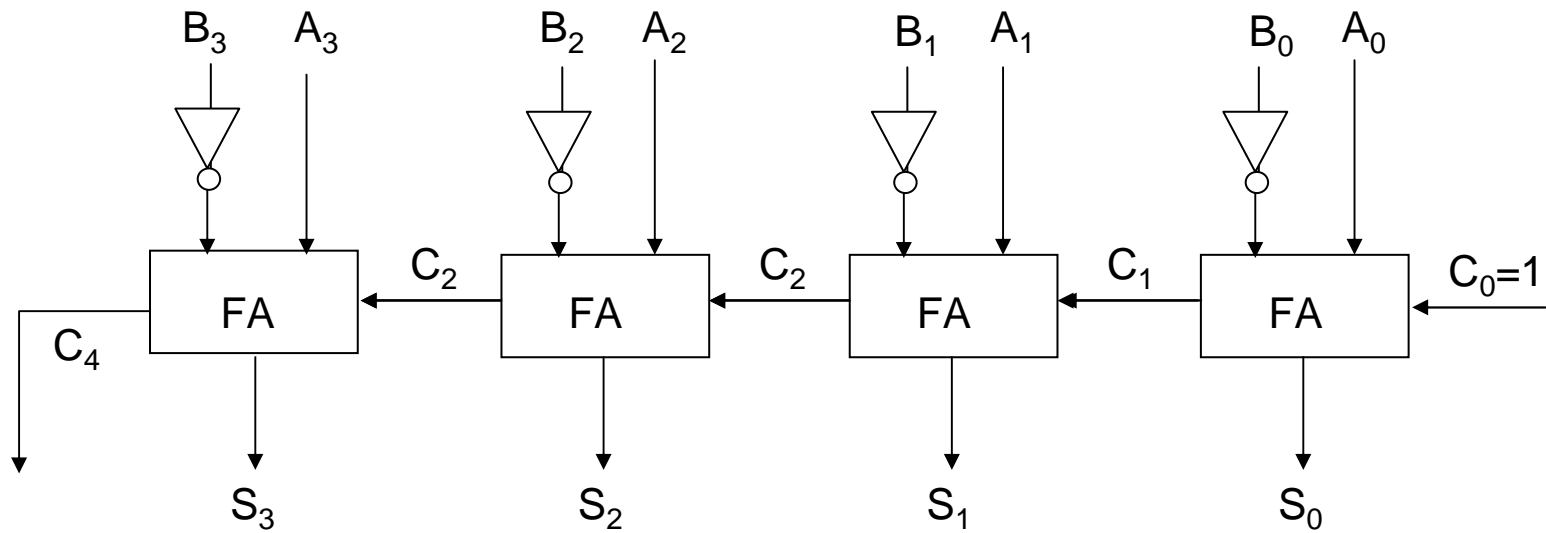
## Circuito restador


- ◆ Suponer que se trabaja con números expresados en complemento a 2.
- ◆  $A - B = A + (C1(B) + 1)$









 

La suma  
y la resta

# Detección de desbordamiento

## 1. Caso suma de dos positivos


S				
C4	C3	C2	C1	
0	1	1	1	
	0	1	1	1
	0	1	1	1
<hr/>				
	1	1	1	0

OV

## 2. Caso suma de dos negativos

S				
C4	C3	C2	C1	
1	0	1	1	
	1	0	0	1
	1	0	1	1
<hr/>				
	0	1	0	0


OV

 

La suma  
y la resta
 
## Sumador con anticipación de acarreo

- ◆ Carry Lookahead Adder (CLA)
- ◆ Suponer A y B números de 4 bits
- ◆ Señal generadora de acarreo :  $G_i = a_i \cdot b_i$
- ◆ Señal propagadora de acarreo: 
$$\begin{cases} P_i = a_i \oplus b_i \\ P_i = a_i + b_i \end{cases}$$
- ◆ Acarreo de la etapa i:  $C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}$
- ◆ Particularizando para A y B:
$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$
$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$
$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot C_1$$
$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot C_2$$



La suma  
y la resta

## Sumador con anticipación de acarreo

- ◆ Desarrollando las expresiones y poniéndolas en función de  $C_{-1}$ :


$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$


$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

 
- ◆ Todos los acarreos dependen de  $a_i$  y  $b_i$ .
- ◆ Estas expresiones se resuelven como suma de productos.
- ◆ Tres niveles de puertas lógicas para obtener cada uno de los acarreos.



La suma  
y la resta



# Sumador con anticipación de acarreo

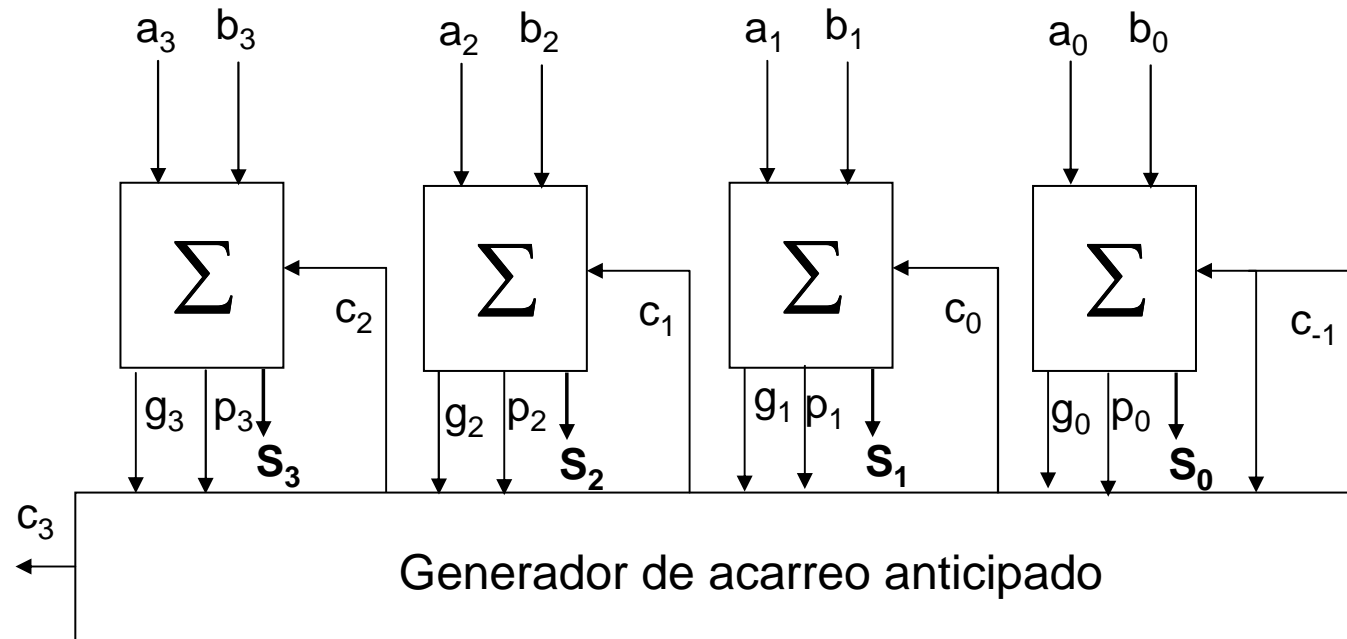

 


La suma  
y la resta

# Sumador con anticipación de acarreo

 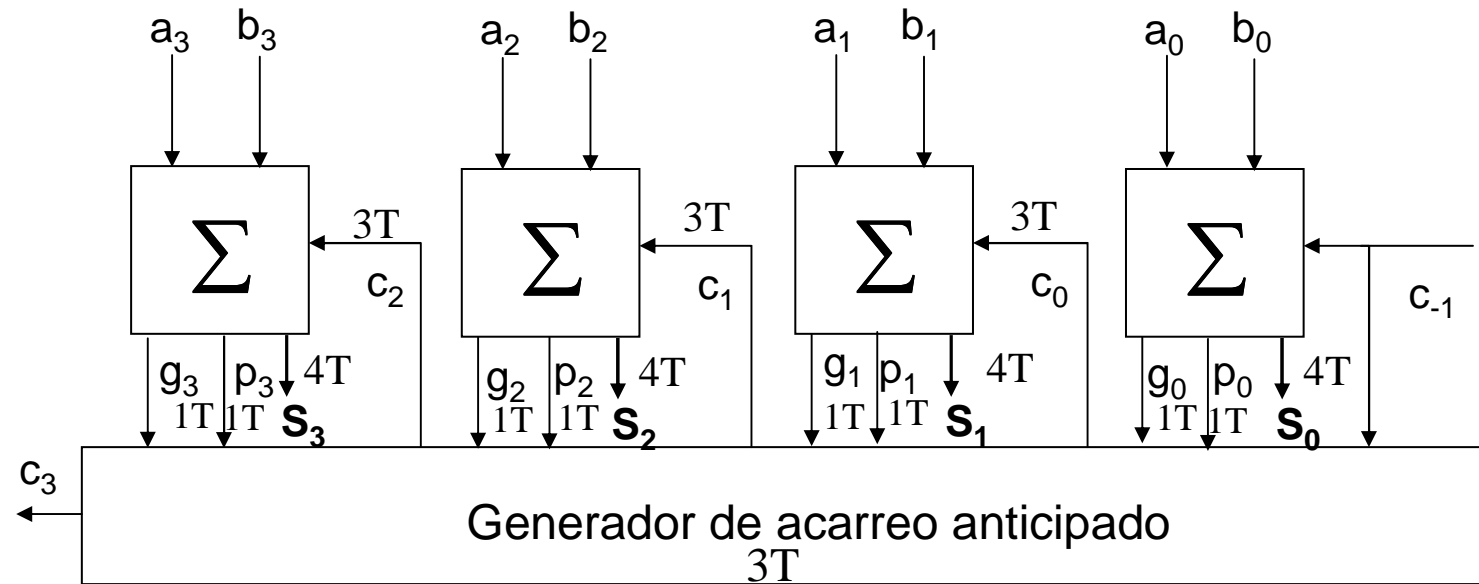


 Sumadores construidos  
con semisumadores




La suma  
y la resta

## Ejemplo (Sumador CLA de 8 bits)

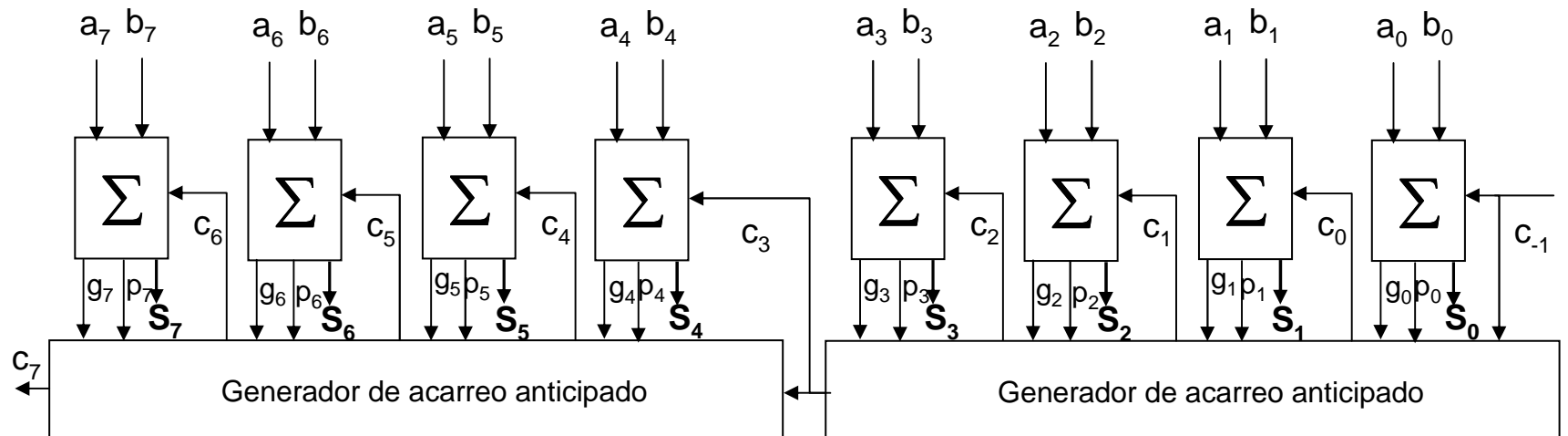

Calcular los retardos en este CLA suponiendo que los sumadores se construyen con semisumadores.

 Comparar el resultado con el de un sumador CPA de 8 bits.




## La multiplicación

# La multiplicación

- ◆ Algoritmo de sumas y desplazamientos
- ◆ Si multiplicando de  $n$  bits y multiplicador de  $m$  bits, entonces el producto tendrá una longitud de  $n+m$  bits.
- ◆ Multiplicación binaria: sencilla ya que hay que multiplicar por 1 o por 0.

<b>Multiplicando</b>				5	3	2
<b>Multiplicador</b>				4	3	1
				<hr/>		
				5	3	2
		1	5	9	6	
	2	1	2	8		
	<hr/>					
<b>Producto</b>	2	2	9	2	9	2

 

La  
multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

Repetir n veces

Si el bit 0 del multiplicador=1 entonces

Sumar el multiplicando a la mitad izquierda del producto y colocar el resultado en la mitad izquierda del producto.


Fin entonces

Desplazar 1 bit a la derecha el registro producto


Desplazar 1 bit a la derecha el registro multiplicador

Fin repetir

*Versión  
preliminar*

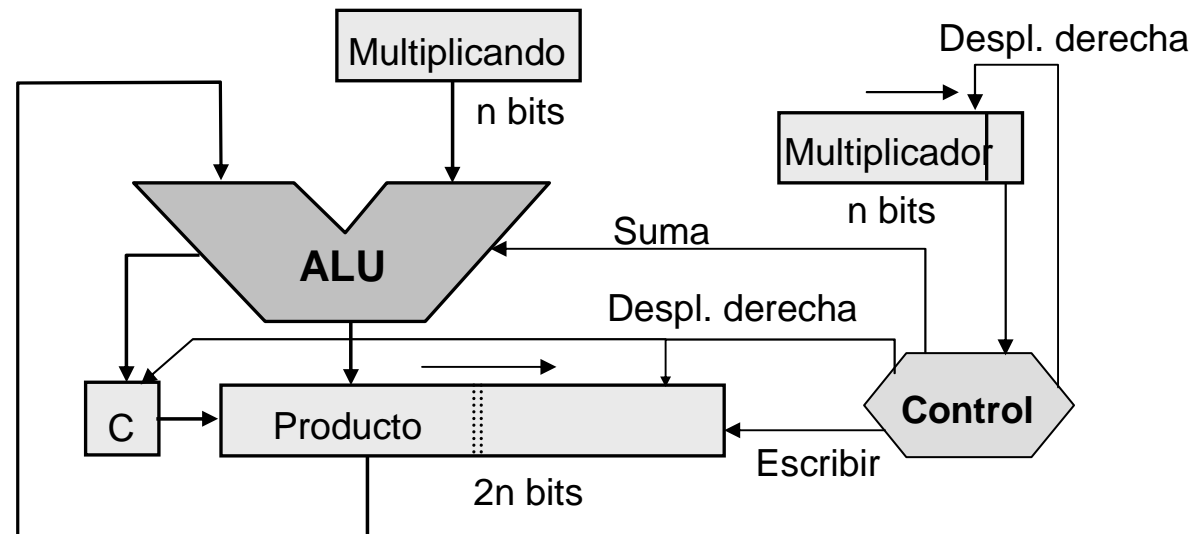



 



## La multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

<b>Multiplicando</b>		1	0	1	1		
<b>Multiplicador</b>		1	1	0	1		
		<hr/>					
		1	0	1	1		
		0	0	0	0		
		1	0	1	1		
		1	0	1	1		
		<hr/>					
<b>Producto</b>	1	0	0	0	1	1	1

*Versión preliminar*

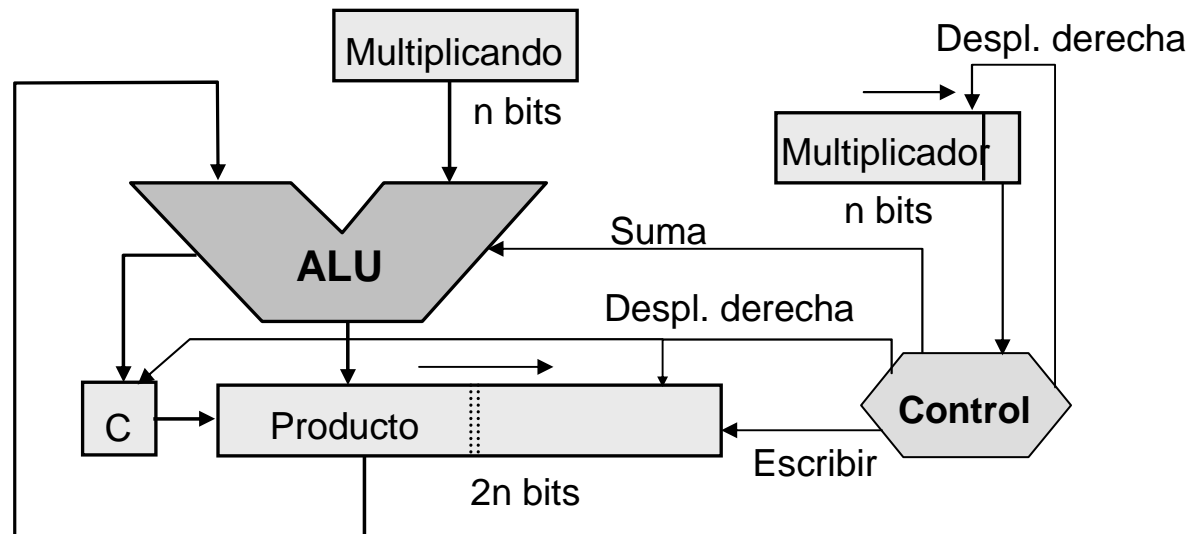

 

## La multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

Repetir n veces

Si el bit 0 del registro producto=1 entonces


Sumar el multiplicando a la mitad izquierda del producto y colocar el resultado en la mitad izquierda del producto.


Fin entonces

Desplazar 1 bit a la derecha el registro producto

Fin repetir


*Versión final*

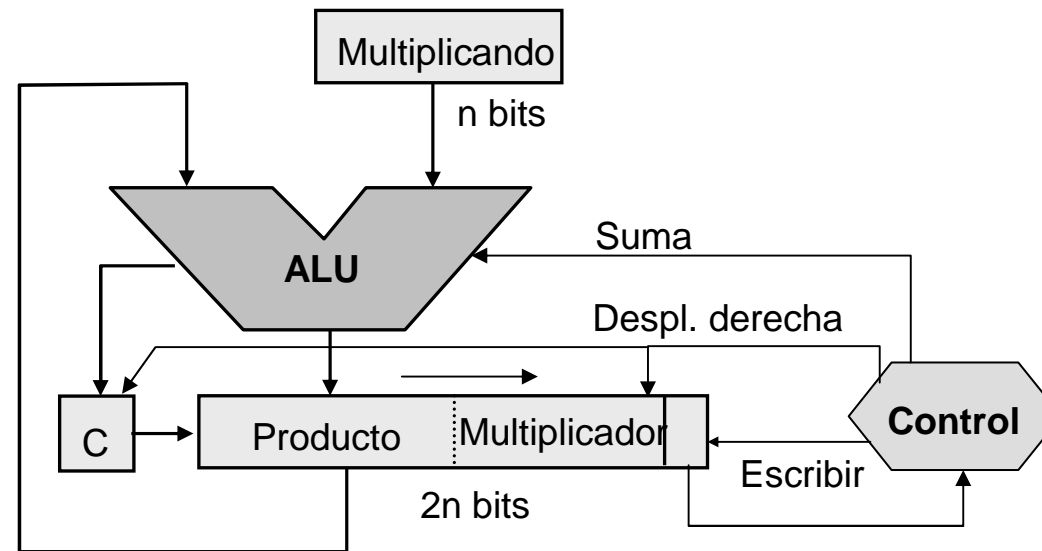


 

## La multiplicación


# Multiplicación binaria sin signo

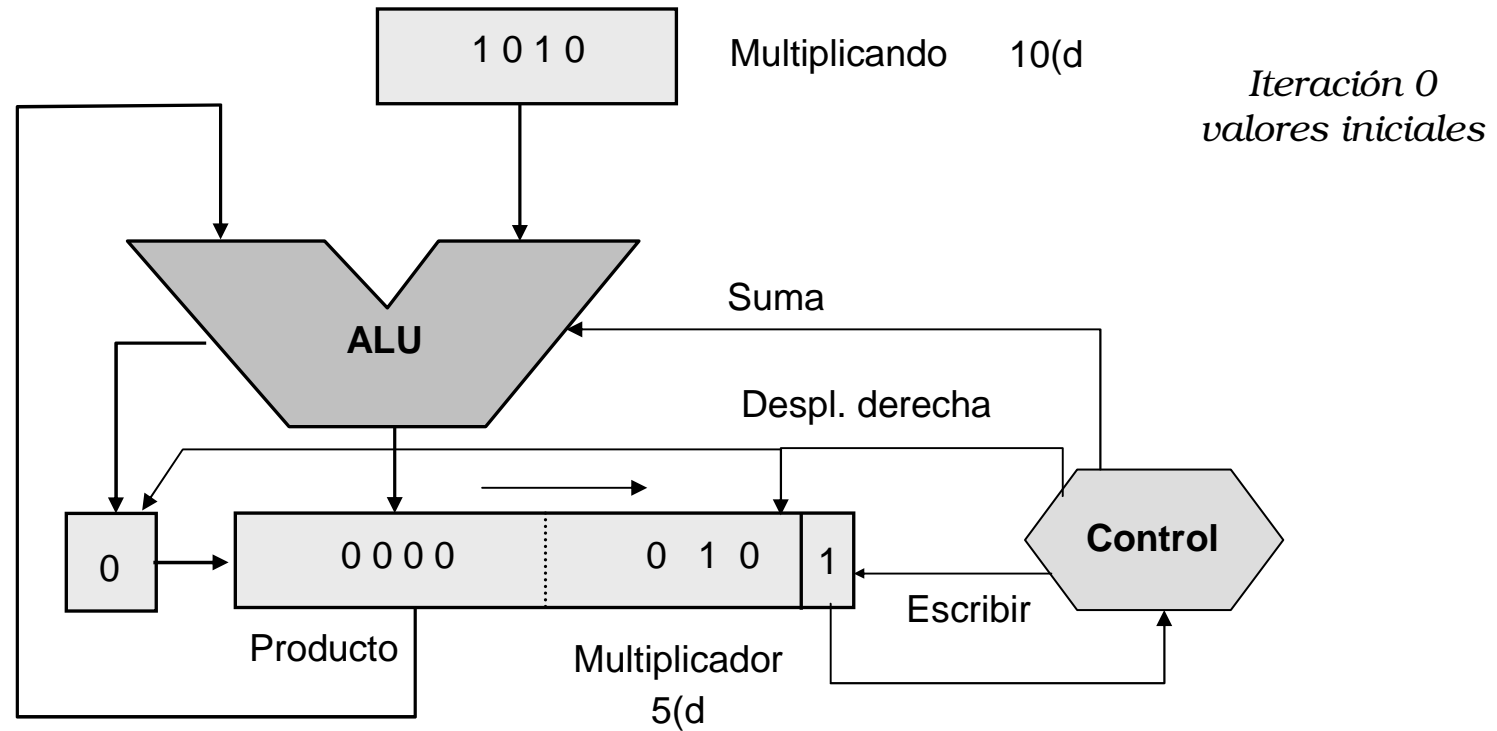


 

## La multiplicación


# Multiplicación binaria sin signo

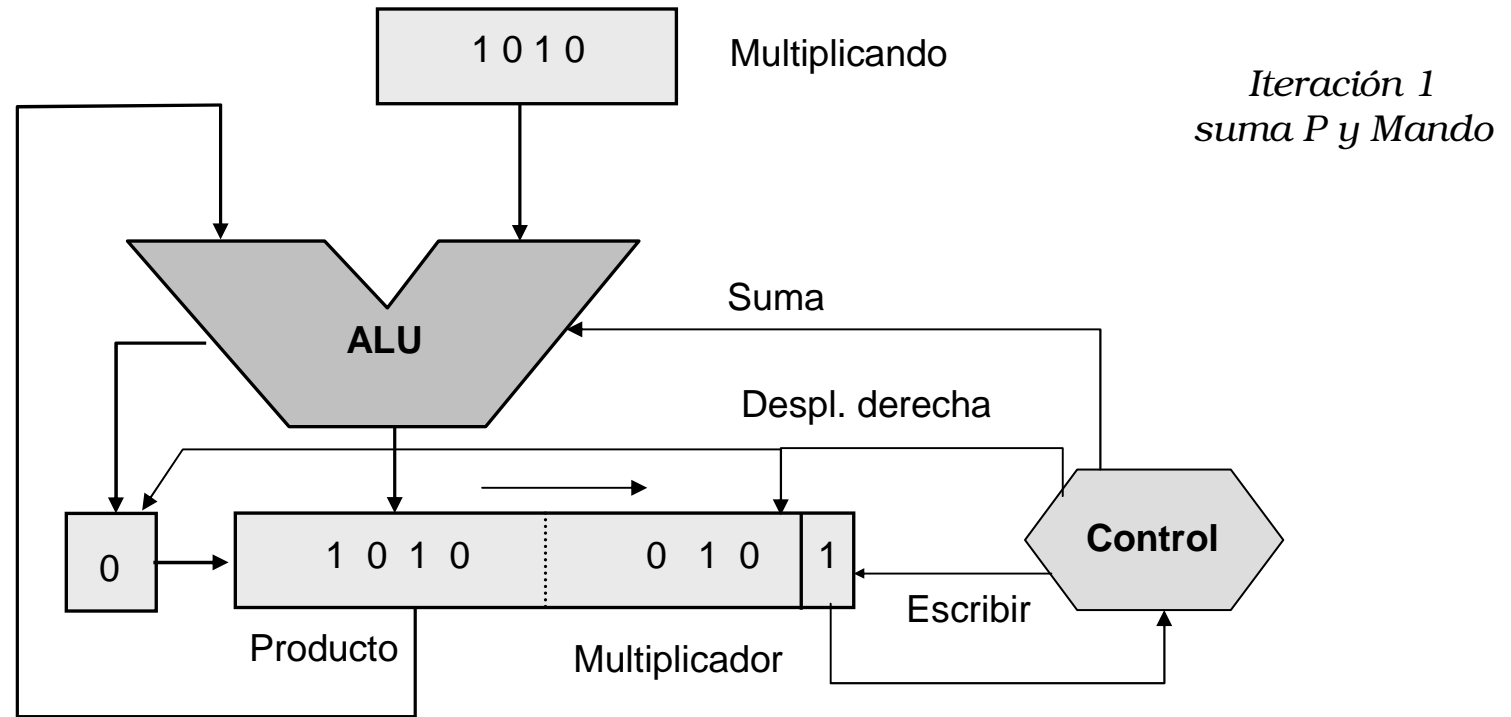


 

## La multiplicación


# Multiplicación binaria sin signo

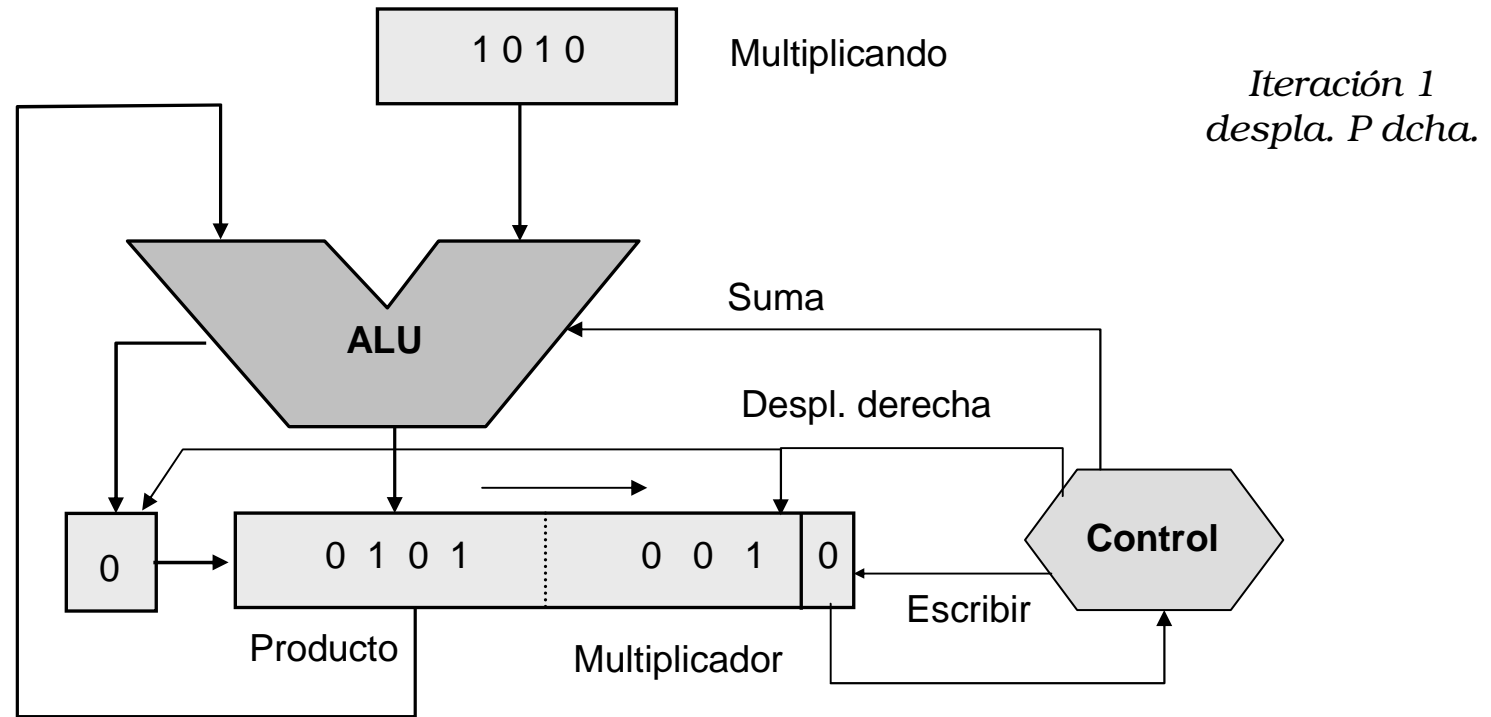


 

## La multiplicación


# Multiplicación binaria sin signo

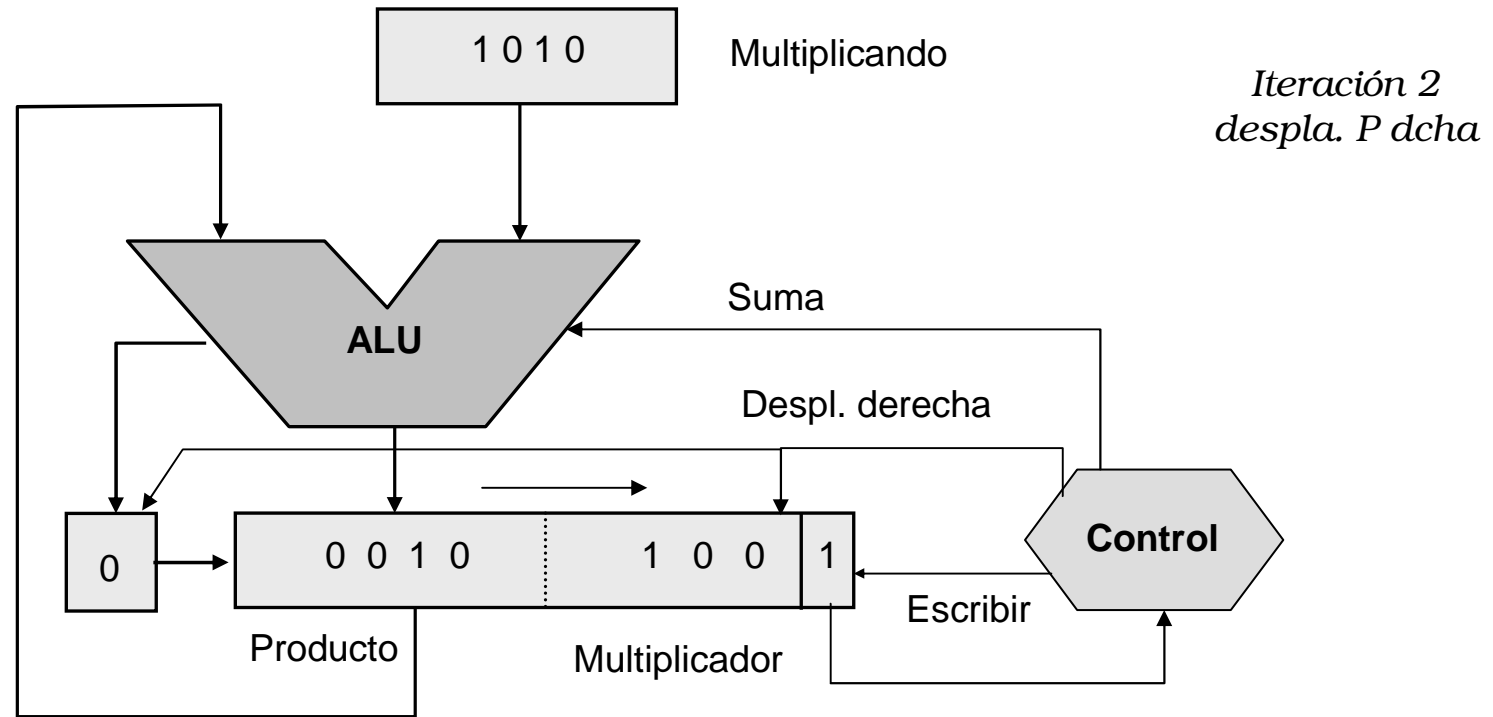


 

## La multiplicación


# Multiplicación binaria sin signo

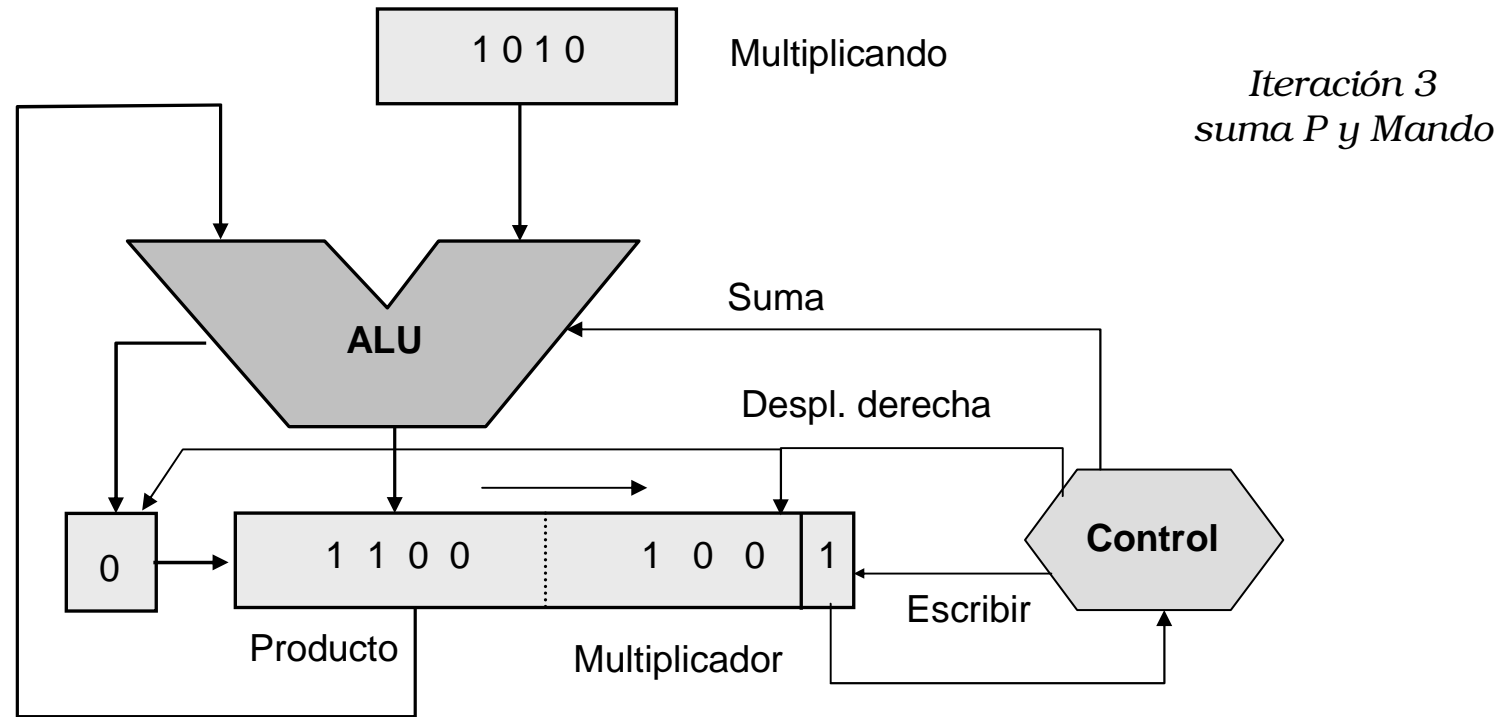

 


## La multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

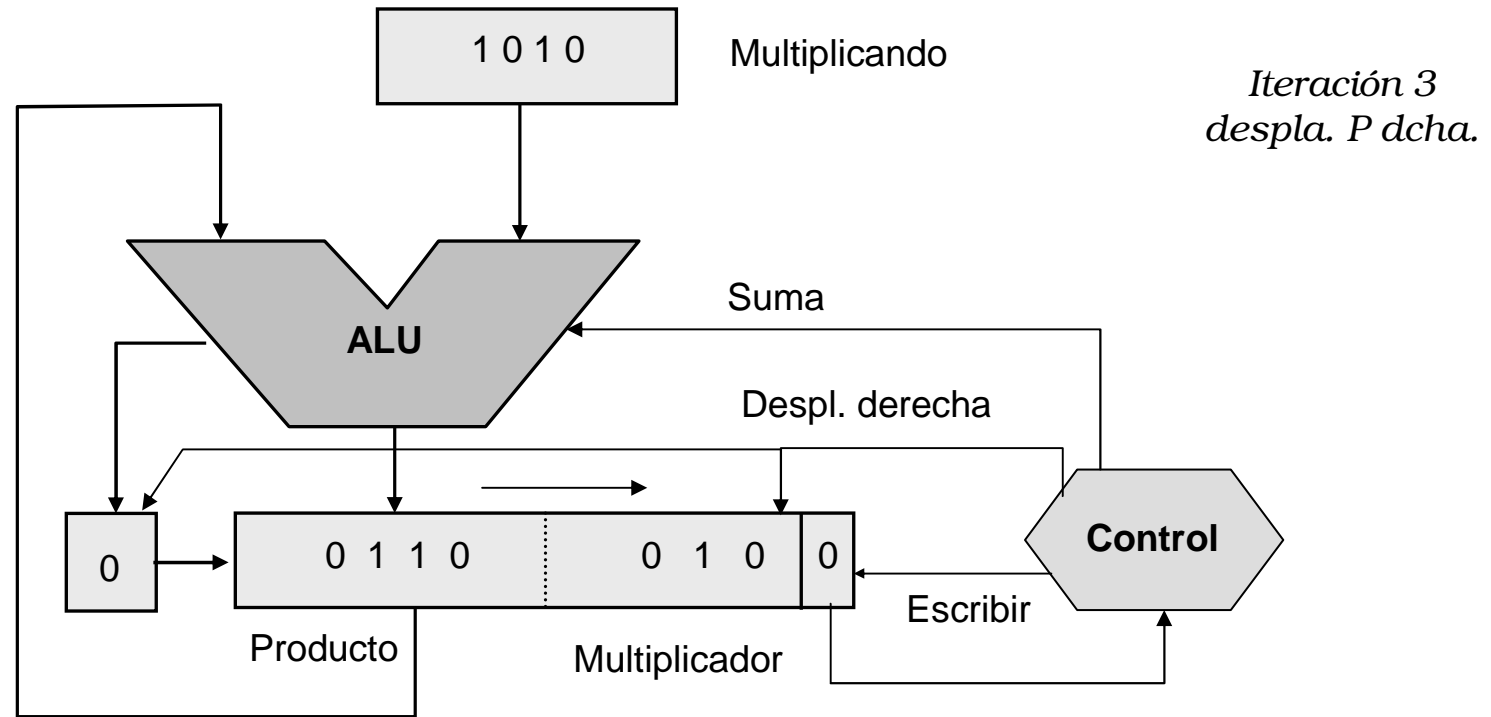





 

## La multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

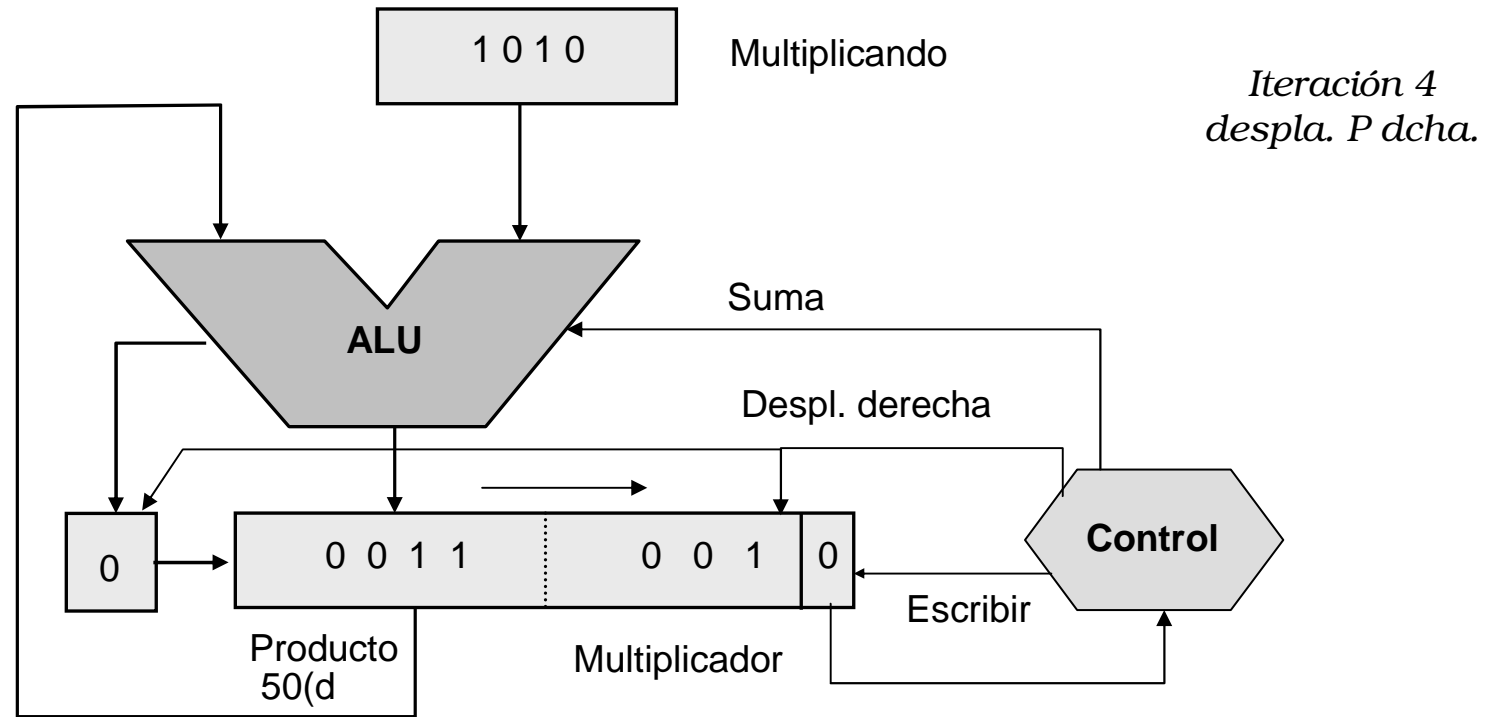

 


La  
multiplicación

# Multiplicación binaria sin signo

Multiplicando = 1010


Multiplicador = 0101


Producto	Multiplicando	Acción	Iteración
0000 0101	1010	Valores iniciales	0
1010 0101	1010	Sumar prod. y multiplicando	1
0101 0010	1010	Desplazar prod. a derecha	1
0010 1001	1010	Despl. producto 1 bit a la derecha	2
1100 1001	1010	Sumar prod. y multiplicando	3
0110 0100	1010	Despl. producto 1 bit a la derecha	3
<b>0011 0010</b>	1010	Despl. producto 1 bit a la derecha	4

 

## La multiplicación

# Multiplicación rápida

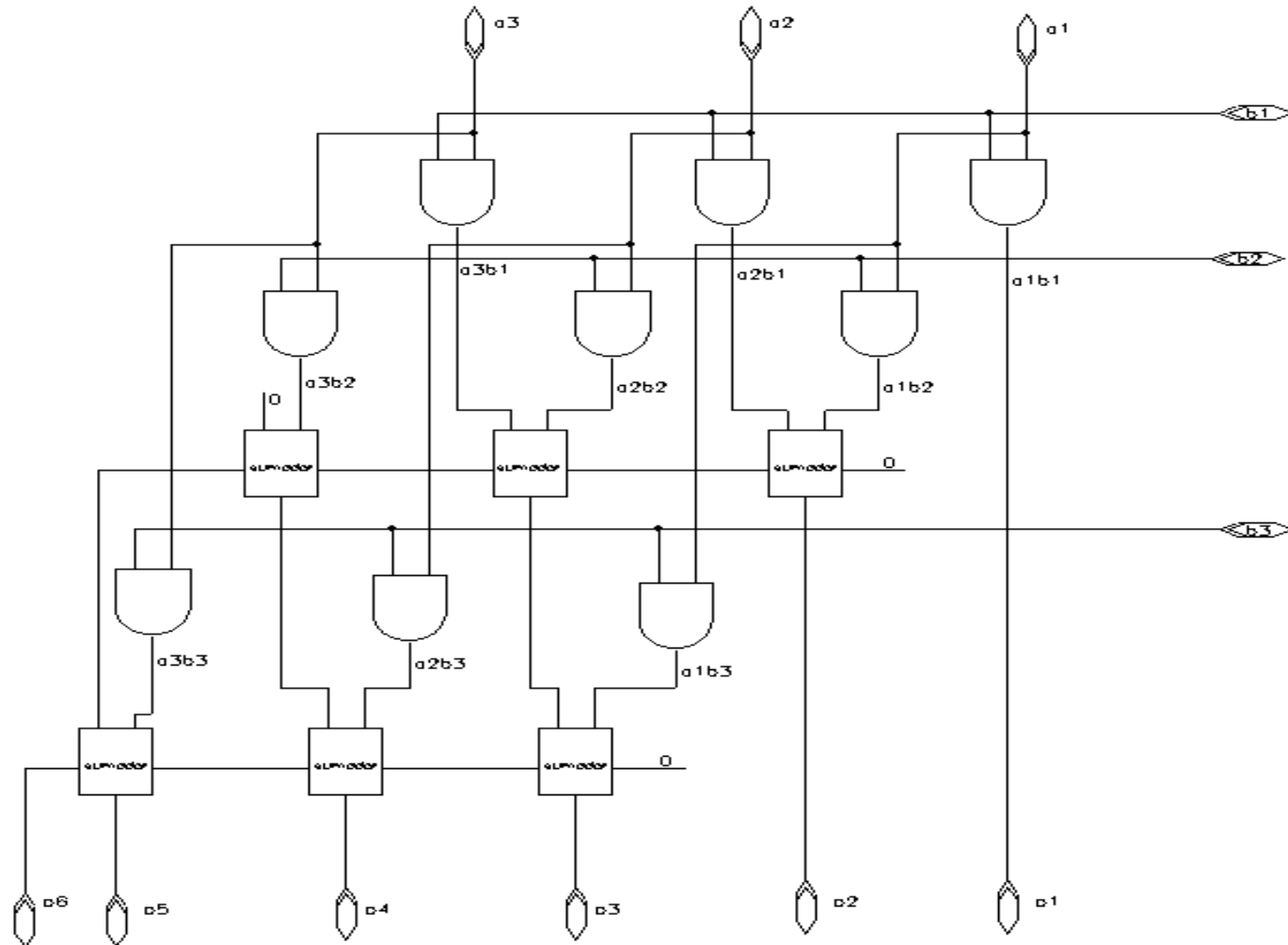

 

La  
multiplicación

## Multiplicación binaria con signo


- ◆ Supongamos números expresados en Ca2
- ◆  $A = 1010$  y  $B = 0011$
- ◆ Apliquemos algoritmo de sumas y desplazamientos

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 0011 \\ \hline 1010 \\ 1010 \\ 0000 \\ 0000 \\ \hline 0011110 \end{array}$$

*Versión errónea*

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 0011 \\ \hline 11111010 \\ 1111010 \\ 000000 \\ 00000 \\ \hline 11101110 \end{array}$$

*Versión correcta*

 


La multiplicación

# Algoritmo de Booth

- ◆ Supongamos Multiplicando = 2 y Multiplicador = 7 (en binario 0010 x 0111)
- ◆ Booth expresó  $7 = 8 - 1$  y sustituyó el multiplicador por esta descomposición:

$$0111 = 1000 - 0001 = +100-1$$

				0	0	1	0	Multiplicando
			x	+1	0	0	-1	Multiplicador según A. Booth
1	1	1	1	1	1	1	0	Restamos el multiplicadndo
0	0	0	0	0	0			2 despl. (2 ceros en el multiplicador)
0	0	0	1	0				Sumamos el multiplicando
0	0	0	0	1	1	1	0	

 

La  
multiplicación


# Algoritmo de Booth

Bit actual	Bit a la izquierda	Sustitución
0	0	0 (no hay transición)
0	1	-1 (transición hacia negativo)
1	0	+1 (transición hacia positivo)
1	1	0 (no hay transición)

Ejemplo: Multiplicando = 11101110 y Multiplicador = 01111010

Recodificación del multiplicador según Booth = +1000-1+1-10

									1	1	1	0	1	1	1	0
							x	+1	0	0	0	-1	+1	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0				
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0					
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	

 

## La multiplicación

# Algoritmo de Booth

Inicialmente  $q_{-1}=0$

Repetir n veces

Si  $q_0 = 1$  y  $q_{-1} = 0$  entonces


$\text{Producto}_h = \text{producto}_h - \text{Multiplicando}$


Si  $q_0 = 0$  y  $q_{-1}=1$  entonces

$\text{Producto}_h = \text{Producto}_h + \text{Multiplicando}$

Desplazamiento aritmético a la derecha de Producto y  $q_{-1}$

Fin repetir.

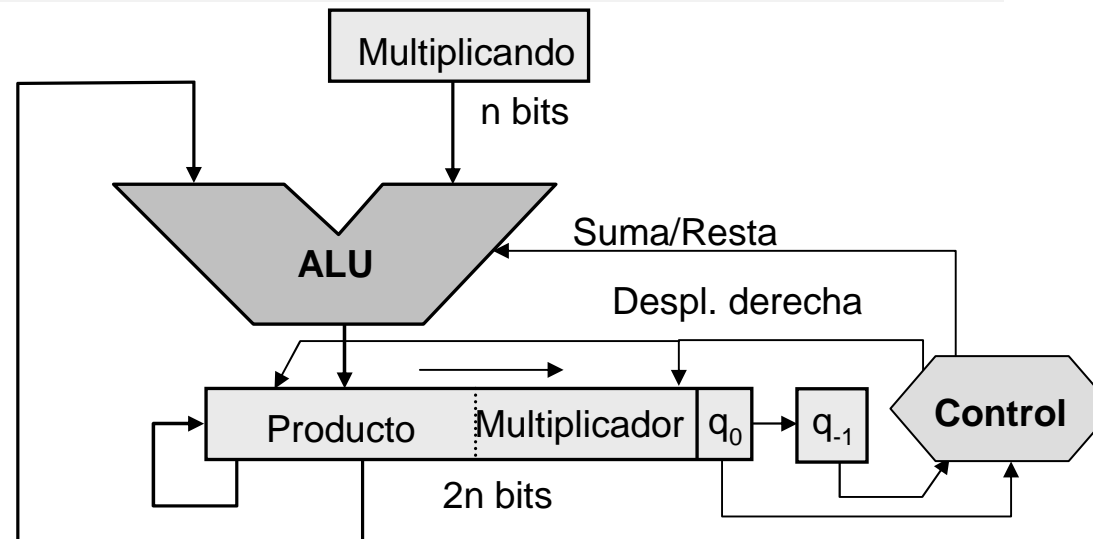

 

La  
multiplicación


# Algoritmo de Booth

Multiplicando = 1010

Multiplicador = 1110

Multiplicando	Producto	$q_1$	Acción	Iteración
1010	0000 1110	0	Valores iniciales	0
1010	0000 1110	0	00 → Ninguna operación	1
1010	0000 0111	0	Desplazamiento dcha.	1
1010	0110 0111	0	10 → Resta	2
1010	0011 0011	1	Desplazamiento dcha.	2
1010	0011 0011	1	11 → Ninguna operación	3
1010	0001 1001	1	Desplazamiento dcha	3
1010	0001 1001	1	11 → Ninguna operación	4
1010	<b>0000 1100</b>	1	Desplazamiento dcha.	4



 


La división

## La división

- ◆ La división la podemos expresar como:  
Dividendo = Cociente x Divisor + Resto
- ◆ El resto es más pequeño que el divisor. Hay que reservar el doble de espacio para el dividendo.
- ◆ Supondemos operandos positivos.

$$\begin{array}{r} \text{Dividendo} \rightarrow 10010011 \quad | \quad 1011 \quad \leftarrow \text{Divisor} \\ 10010 \quad \quad 01101 \quad \leftarrow \text{Cociente} \\ \hline 1011 \\ 001110 \\ \hline 1011 \\ 001111 \\ \hline 1011 \\ 0100 \quad \leftarrow \text{Resto} \end{array}$$

 

## La división

# Algoritmo con restauración

Repetir n veces

Desplazar el Dividendo a la izquierda

$\text{Dividendo}_h = \text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$

Si  $\text{Dividendo}_h < 0$  entonces (no cabe)

$q_0 = 0$


$\text{Dividendo}_h = \text{Dividendo}_h + \text{Divisor}$  (restaurar)


Sino

$q_0 = 1$

Fin Si

Fin Repetir

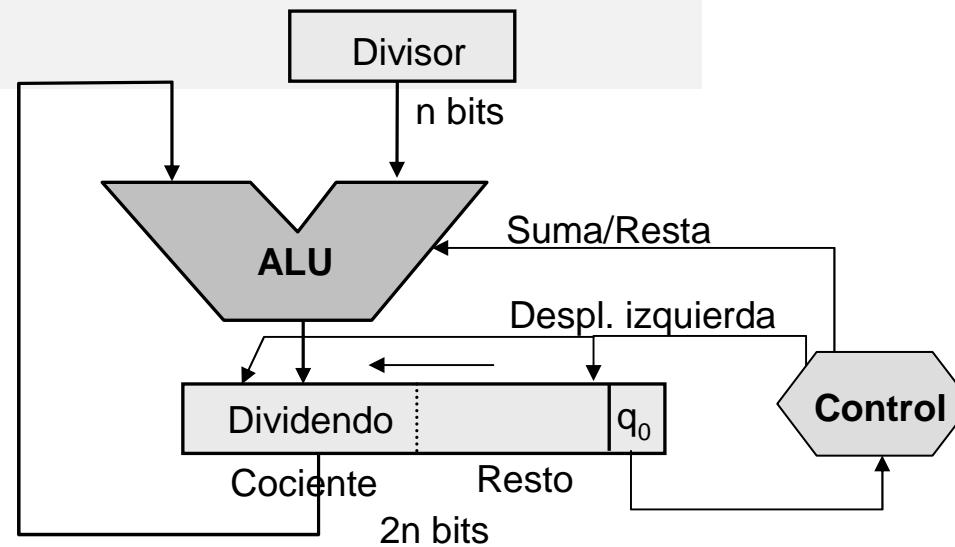

 


La división

# Algoritmo con restauración

Dividendo	Divisor	Acción	Iteración
0101 0011	0110	Valores iniciales	0
1010 011_	0110	Desplazar un bit a izquierda	1
0100 011_	0110	Restar	1
0100 0111	0110	$\text{Dividendo}_h > 0 \Rightarrow q_0 = 1$	1
1000 111_	0110	Desplazar un bit a izquierda	2
0010 111_	0110	$\text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$ (Restar)	2
0010 1111	0110	$\text{Dividendo}_h > 0 \Rightarrow q_0 = 1$	2
0101 111_	0110	Desplazar un bit a izquierda	3
1111 111_	0110	$\text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$ (Restar)	3
1111 1110	0110	$\text{Dividendo}_h \leq 0 \Rightarrow q_0 = 0$	3
0101 1110	0110	$\text{Dividendo}_h + \text{Divisor}$ (Restaurar)	3
1011 110_	0110	Desplazar un bit a izquierda	4
0101 110_	0110	$\text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$ (Restar)	4
0101 1101	0110	$\text{Dividendo}_h > 0 \Rightarrow q_0 = 1$	4

↑    ↑  
 Resto   Cociente

 

## La división

# Algoritmo sin restauración

$\text{Dividendo}_h = \text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$

Repetir n veces

Si  $\text{Dividendo}_h < 0$  entonces

Desplazar el Dividendo a la izquierda

$\text{Dividendo}_h = \text{Dividendo}_h + \text{Divisor}$

Sino

Desplazar el Dividendo a la izquierda

$\text{Dividendo}_h = \text{Dividendo}_h - \text{Divisor}$

Fin Si

Si  $\text{Dividendo}_h < 0$  entonces


$q_0=0$


Sino

$q_0=1$

Fin Si

Fin Repetir

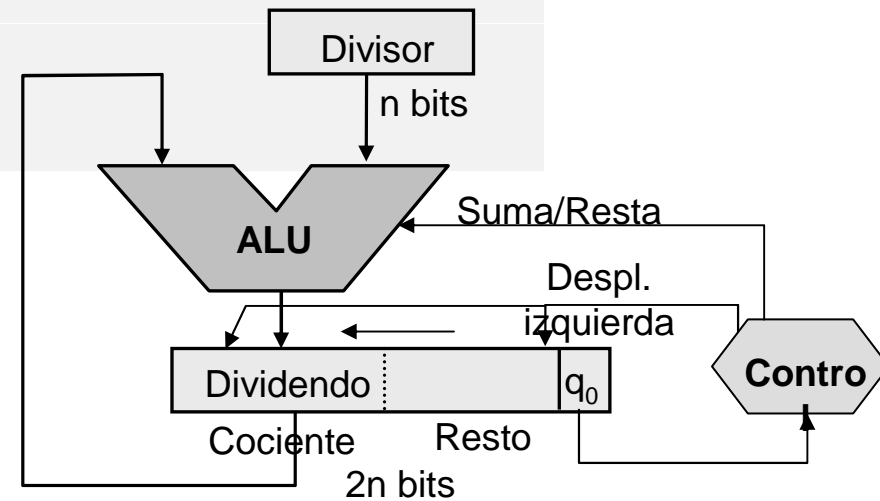

 


La división

# Algoritmo sin restauración

Dividendo	Divisor	Acción	Iteración
0000 0111	0010	Valores iniciales	0
1110 0111	0010	Dividendo <sub>h</sub> - Divisor	0
1100 111_	0010	Dividendo <sub>h</sub> < 0 ⇒ Desplazar Izda	1
1110 111_	0010	Dividendo <sub>h</sub> + Divisor	1
1110 1110	0010	Dividendo <sub>h</sub> < 0 ⇒ q <sub>0</sub> = 0	1
1101 110_	0010	Dividendo <sub>h</sub> < 0 ⇒ Desplazar Izda	2
1111 110_	0010	Dividendo <sub>h</sub> + Divisor	2
1111 1100	0010	Dividendo <sub>h</sub> < 0 ⇒ q <sub>0</sub> = 0	2
1111 100_	0010	Dividendo <sub>h</sub> < 0 ⇒ Desplazar Izda	3
0001 100_	0010	Dividendo <sub>h</sub> + Divisor	3
0001 1001	0010	Dividendo <sub>h</sub> ≥ 0 q <sub>0</sub> = 1	3
0011 001_	0010	Dividendo <sub>h</sub> > 0 ⇒ Desplazar Izda	4
0001 001_	0010	Dividendo <sub>h</sub> - Divisor	4
0001 0011	0010	Dividendo <sub>h</sub> > 0 ⇒ q <sub>0</sub> = 1	4

↑    ↑

Resto    Cociente

 

## Conclusiones

# Conclusiones

- ◆ **Sumadores**
  - ◆ Problemática temporal de los Sumadores con Propagación de Acarreo (CPA), especialmente si  $n$  elevado.
  - ◆ Los Sumadores con anticipación de acarreo (CLA) mejoran el tiempo de respuesta de los sumadores.
- ◆ **Multiplicación**
  - ◆ Problemática de la multiplicación de números con signo.
  - ◆ El algoritmo de Booth permite multiplicar números en  $\mathbb{C}_2$  y en algunos casos reduce el número de operaciones si aparecen cadenas de 1's o 0's en el multiplicador.
- ◆ **La División**
  - ◆ Algoritmo para la división con restauración para números positivos. Si números negativos, entonces tratamiento previo del signo, y en función de éste se obtiene el signo del resultado.