



VHDL. Lenguaje de descripción hardware


Modelado combinatorial





Modelado combinacional

 - ▶ El modelado de sistemas combinacionales es muy sencillo, puesto que en todo momento las salidas **sólo dependen** del **estado actual de las entradas**, es decir, el *circuito no tiene memoria*.





Modelado combinacional

- ▶ Un circuito combinacional puede tener multitud de entradas y salidas, por lo tanto:
 - ❑ Necesitar miles o millones de términos canónicos para describirlo matemáticamente.
 - ❑ Tablas de verdad que resultan inmanejables.
- ▶ La clave para el desarrollo de estos sistemas es el pensamiento estructurado
 - ❑ Un sistema complejo se concibe como un conjunto de subsistemas más pequeños, cada uno de los cuales tiene una descripción más sencilla.
- ▶ Estos bloques combinacionales constituyen las estructuras básicas con las que se construyen los sistemas procesadores
 - ❑ Multiplexores, decodificadores, comparadores, sumadores, etc...



Descripción VHDL de sistemas combinacionales (1/3)

Para describir circuitos combinacionales utilizaremos sentencias de asignación concurrentes y procesos.

- ▶ **Sentencias de asignación concurrentes.** Van fuera del proceso. Esto se debe a que en una declaración concurrente no importa el orden en el que se escriban las señales, ya que el resultado para una determinada función sería el mismo. Se utilizarán tres tipos de sentencias de asignación concurrentes:



Descripción VHDL de sistemas combinacionales (2/3)

- ❑ **Sentencias de asignación simples**, por ejemplo:
salida1 <= A and B;
- ❑ **Sentencias de asignación condicionales**, por ejemplo:
salida2 <= A when S = '1' else B;
- ❑ **Sentencias de selección**, por ejemplo:
with S select
salida3 <= '1' when "00";
 '0' when others;
- ▶ **Siempre hay que evitar la realimentación combinacional**, ya que esto modela elementos de memoria asíncronos. Es decir, hay que evitar que una misma señal aparezca en el lado izquierdo y en el lado derecho de la sentencia de asignación:
Y <= Y nand X;



Descripción VHDL de sistemas combinacionales (3/3)

- ▶ **Procesos.** Se debe respetar las siguientes reglas:
 - ❑ Si una señal es leída en el interior de un proceso, es decir, aparece en el lado derecho de una sentencia de asignación o en una condición, debe aparecer en su lista de sensibilidad.
 - ❑ Si a una señal se le asigna un valor de forma condicional (con sentencias **if** o **case**) **nos** debemos asegurar que no existen condiciones para las cuales el valor de la señal no se ha definido en el código.
 - ❑ En VHDL las señales mantienen su valor hasta que se les asigna uno nuevo; por lo tanto, si para una señal dada, **su valor está indefinido**, el compilador sintetiza un latch (biestable) que almacena la señal.




Multiplexores

- ▶ Circuitos que tienen n entradas de datos y *una* salida de datos, por lo tanto necesitan m entradas de selección, donde m es

$$n = 2^m \Rightarrow m = \frac{\log n}{\log 2}$$

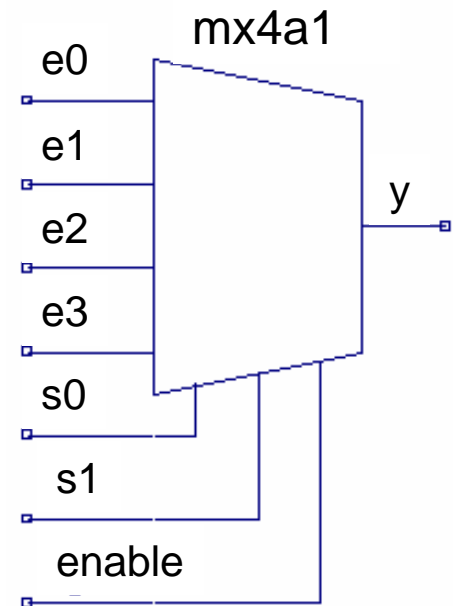Habitualmente también poseen *una entrada de habilitación*





Multiplexores

- ▶ La función f que describe el comportamiento de un multiplexor de dos entradas (I_0 , I_1), una salida y una entrada de selección (S), se puede describir mediante la tabla 1.
- ▶ Aplicando Karnaugh se obtiene:

$$f = \bar{S}I_0 + SI_1$$

tabla 1

S	I_1	I_0	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Multiplexores

- ▶ La función f que describe el comportamiento de un multiplexor también se puede expresar con la tabla 2, con una única entrada, de selección.
- ▶ Con esta tabla y aplicando el teorema de expansión

tabla 2

S	f
0	I_0
1	I_1

$$f(b_1, b_2, \dots, b_n) = b_1 \cdot f(1, b_2, \dots, b_n) + \bar{b}_1 \cdot f(0, b_2, \dots, b_n)$$

$$f(b_1, b_2, \dots, b_n) = [b_1 + f(0, b_2, \dots, b_n)] \cdot [\bar{b}_1 + f(1, b_2, \dots, b_n)]$$

$$f(S) = \bar{S} \cdot F(0) + S \cdot F(1)$$

$F(1)$ es la salida del multiplexor cuando $S=1$, es decir $F(1)=I_1$

$F(0)$ es la salida del multiplexor cuando $S=0$, es decir $F(0)=I_0$

por lo tanto obtenemos:

$$f = \bar{S}I_0 + SI_1$$



Multiplexores

- ▶ Obtener las ecuaciones de un multiplexor de cuatro entradas, una salida y dos entradas de selección

$$f(S_1, S_0) = \bar{S}_1 \cdot f(0, S_0) + S_1 \cdot f(1, S_0)$$

- ▶ Aplicando de nuevo el teorema de expansión a las funciones $f(1, S_0)$ y $f(0, S_0)$

$$f(1, S_0) = \bar{S}_0 \cdot f(1, 0) + S_0 \cdot f(1, 1)$$

$$f(0, S_0) = \bar{S}_0 \cdot f(0, 0) + S_0 \cdot f(0, 1)$$

$$\begin{aligned} f(S_1, S_0) &= \bar{S}_1 \cdot f(0, S_0) + S_1 \cdot f(1, S_0) = \\ &= \bar{S}_1 \cdot [\bar{S}_0 \cdot f(0, 0) + S_0 \cdot f(0, 1)] + S_1 \cdot [\bar{S}_0 \cdot f(1, 0) + S_0 \cdot f(1, 1)] = \\ &= \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot f(0, 0) + \bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot f(0, 1) + S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot f(1, 0) + S_1 \cdot S_0 \cdot f(1, 1) = \\ &= \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot I_0 + \bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3 \end{aligned}$$

tabla 2

S_1	S_0	f
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3



Multiplexores (2/3)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity mx4a1 is
    Port ( e0           : in std_logic;
          e1           : in std_logic;
          e2           : in std_logic;
          e3           : in std_logic;
          enable       : in std_logic;
          s            : in std_logic_vector(1 downto 0);
          y            : out std_logic
        );
end mx4a1;
```



Multiplexores (3/3)

```
architecture Comportamiento of mx4a1 is
begin
  multiplexor: process(e0,e1,e2,e3,s)
  begin
    if enable = '0' then
      y <= (others=>'Z');
    else
      case s is
        when "00" => y <= e0;
        when "01" => y <= e1;
        when "10" => y <= e2;
        when others => y <= e3;
      end case;
    end if;
  end process multiplexor;
end Comportamiento;
```




Decodificadores (1/5)

- ▶ Es un circuito lógico con n entradas y m salidas, donde m es

$$m = 2^n$$

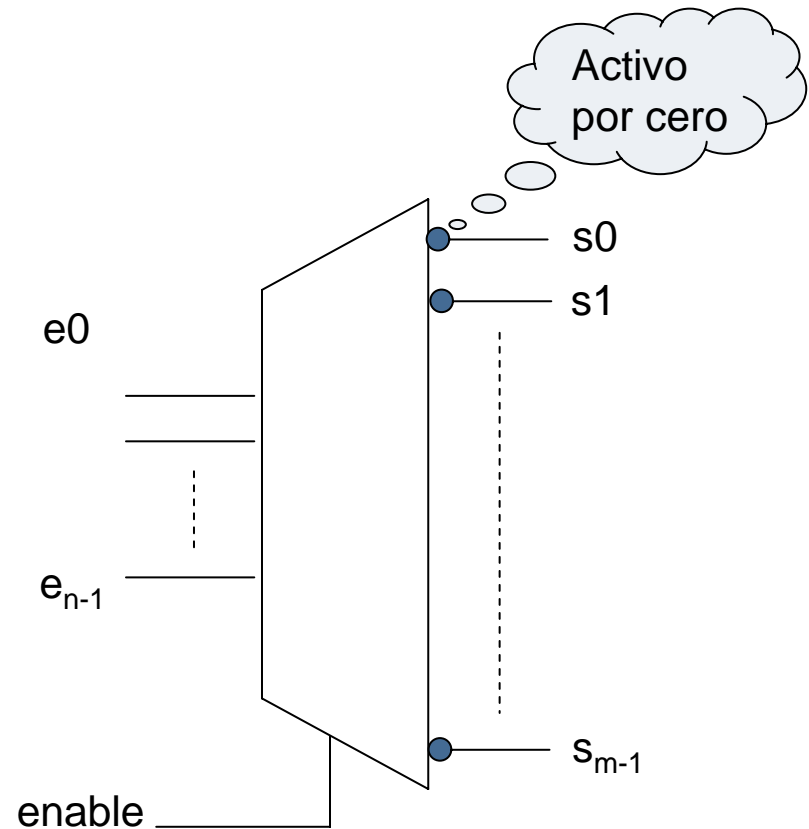- ▶ Podemos encontrar decodificadores con **entrada de habilitación**, activos por cero o activos por uno





Decodificadores (2/5)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity deco3a8 is

    Port ( e0 : in std_logic;
           e1 : in std_logic;
           e2 : in std_logic;
           s0 : out std_logic;
           s1 : out std_logic;
           s2 : out std_logic;
           s3 : out std_logic;
           s4 : out std_logic;
           s5 : out std_logic;
           s6 : out std_logic;
           s7 : out std_logic;
           enable : in std_logic);
end deco3a8;
```



Decodificadores (3/5)

```
architecture Comportamiento of deco3a8 is
begin
PROCESS(enable, e0, e1, e2)
    variable cod_ent: std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
begin
    if enable='0' then
        s7<= '1'; s6<= '1'; s5<= '1'; s4<= '1';
        s3<= '1'; s2<= '1'; s1<= '1'; s0<= '1';
    else
        cod_ent:= e2&e1&e0;
        CASE cod_ent IS
        WHEN "000" =>
            S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
            S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '0';
        WHEN "001" =>
            S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
            S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '0'; S0<= '1';
        WHEN "010" =>
            S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
            S3<= '1'; S2<= '0'; S1<= '1'; S0<= '1';
        WHEN "011" =>
            S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
            S3<= '0'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
        WHEN "100" =>
            S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '0';
            S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
        end case;
    end if;
end process;
end architecture;
```




Decodificadores (4/5)

```
WHEN "101" =>
    S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '0'; S4<= '1';
    S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
WHEN "110" =>
    S7<= '1'; S6<= '0'; S5<= '1'; S4<= '1';
    S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
WHEN "111" =>
    S7<= '0'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
    S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
WHEN OTHERS =>
    S7<= '1'; S6<= '1'; S5<= '1'; S4<= '1';
    S3<= '1'; S2<= '1'; S1<= '1'; S0<= '1';
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
end Comportamiento;
```




Decodificadores (5/5)

 Solo hay 0 en la salida decodificada, si enable=1






Codificadores (1/4)

- ▶ Es un circuito lógico con n entradas y m salidas, donde m es

$$n = 2^m \Rightarrow m = \frac{\log n}{\log 2}$$

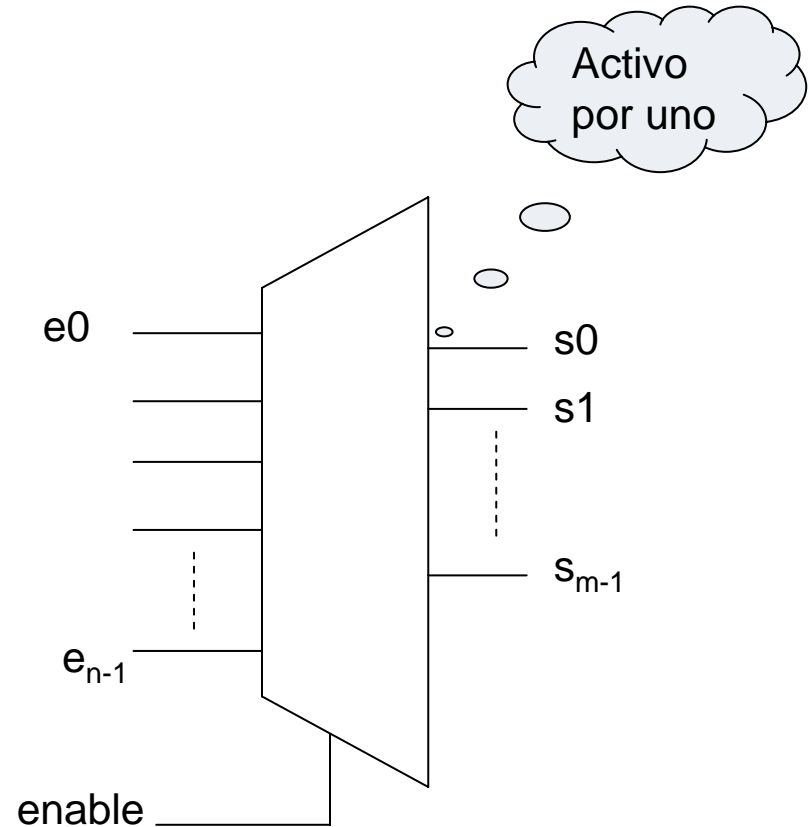- ▶ Habitualmente también poseen *una entrada de **habilitación***, pueden ser activos por *cero* o por *uno*





Codificadores (2/4)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity CODIFICADOR is
    Port ( e0 : in std_logic;
          e1 : in std_logic;
          e2 : in std_logic;
          e3 : in std_logic;
          e4 : in std_logic;
          e5 : in std_logic;
          e6 : in std_logic;
          e7 : in std_logic;
          enable : in std_logic;
          s0 : out std_logic;
          s1 : out std_logic;
          s2 : out std_logic);
end CODIFICADOR;
```



Codificadores (3/4)


```
architecture Behavioral of CODIFICADOR is
begin
  process(e0,e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,enable)
  begin
    if enable = '0' then
      s0 <= '1'; s1 <= '1'; s2 <= '1';
    else
      -- con una estructura IF_THEN_ELSE se establece la prioridad de la codificación
      if e7='1' then
        s2 <= '1'; s1 <= '1'; s0 <= '1';
      elsif e6='1' then
        s2 <= '1'; s1 <= '1'; s0 <= '0';
      elsif e5='1' then
        s2 <= '1'; s1 <= '0'; s0 <= '1';
      elsif e4='1' then
        s2 <= '1'; s1 <= '0'; s0 <= '0';
      elsif e3='1' then
        s2 <= '0'; s1 <= '1'; s0 <= '1';
      elsif e2='1' then
        s2 <= '0'; s1 <= '1'; s0 <= '0';
      elsif e1='1' then
        s2 <= '0'; s1 <= '0'; s0 <= '1';
      elsif e0='1' then
        s2 <= '0'; s1 <= '0'; s0 <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```



Codificadores (4/4)

Si enable=0
salidas=1

enable=1 y e3=1
salidas= código 3

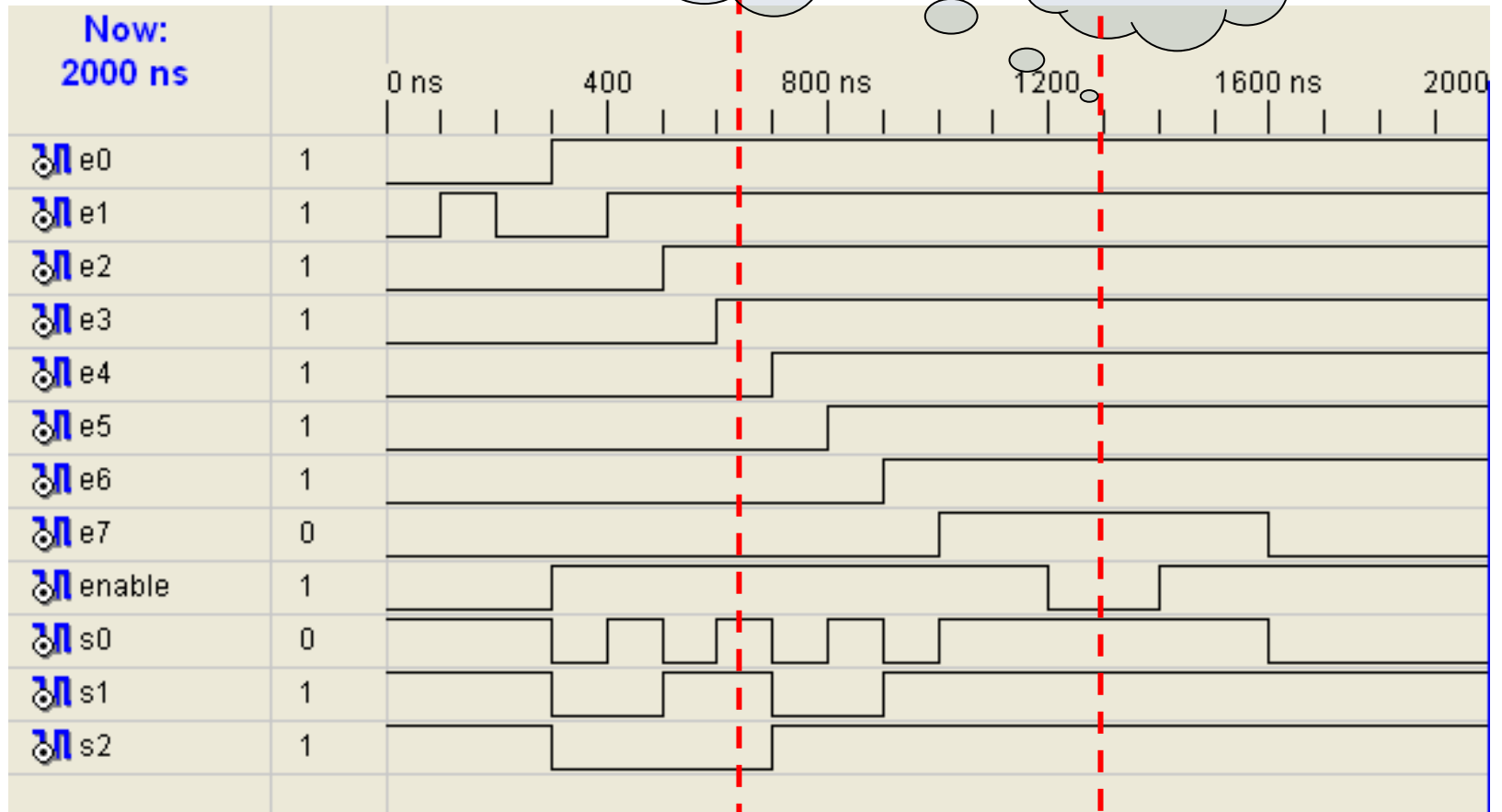




Comparadores (1/4)

- ▶ La comparación de la igualdad de dos palabras binarias es una operación comúnmente utilizada en sistemas de cómputo e interfaces de dispositivos. A un circuito que compara dos palabras binarias e indica si son iguales se le conoce como comparador.

Algunos comparadores también indican una relación aritmética (mayor, menor o igual) entre las palabras.

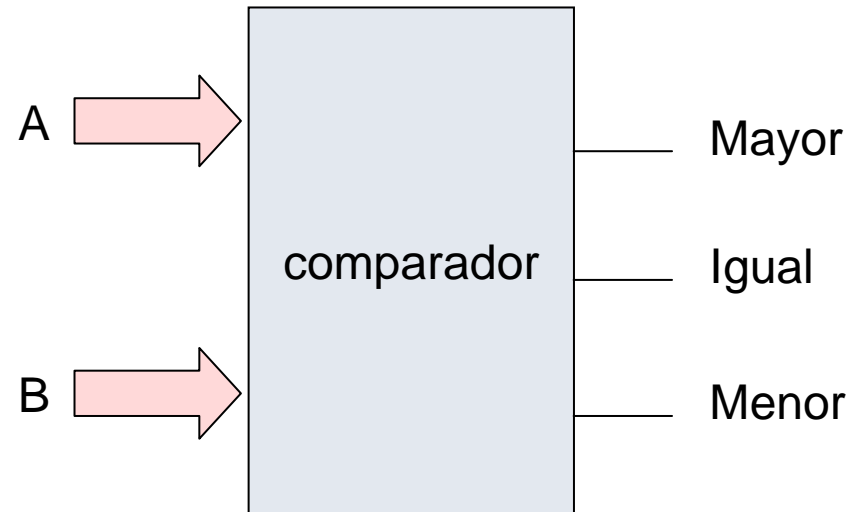Estos dispositivos se denominan comparadores de magnitud.





Comparadores (2/4)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity comparador is
    generic (Nbits:integer:=8);
    Port ( a : in std_logic_vector(Nbits-1 downto 0);
          b : in std_logic_vector(Nbits-1 downto 0);
          mayor : out std_logic;
          igual : out std_logic;
          menor : out std_logic);
end comparador;
```




Comparadores (3/4)

```
architecture Behavioral of comparador is
begin
  process(a,b)
  begin
    if (a=b) then
      igual <='1';
    else
      igual <='0';
    end if;
    if (a>b) then
      mayor <='1';
    else
      mayor <='0';
    end if;
    if (a<b) then
      menor <='1';
    else
      menor <='0';
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```





Comparadores (4/4)

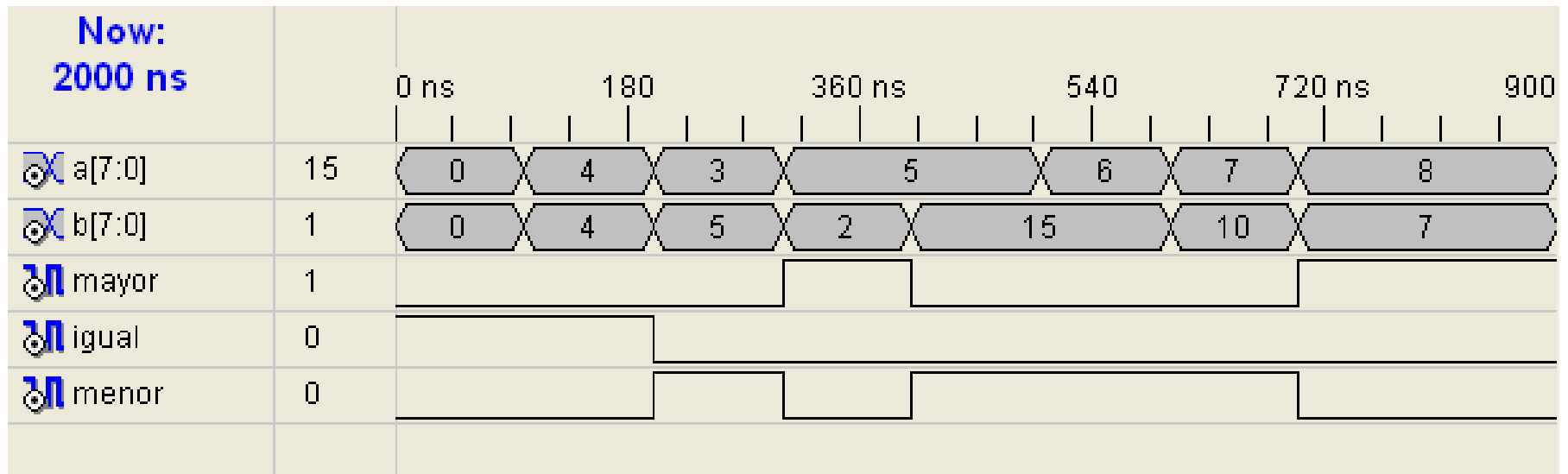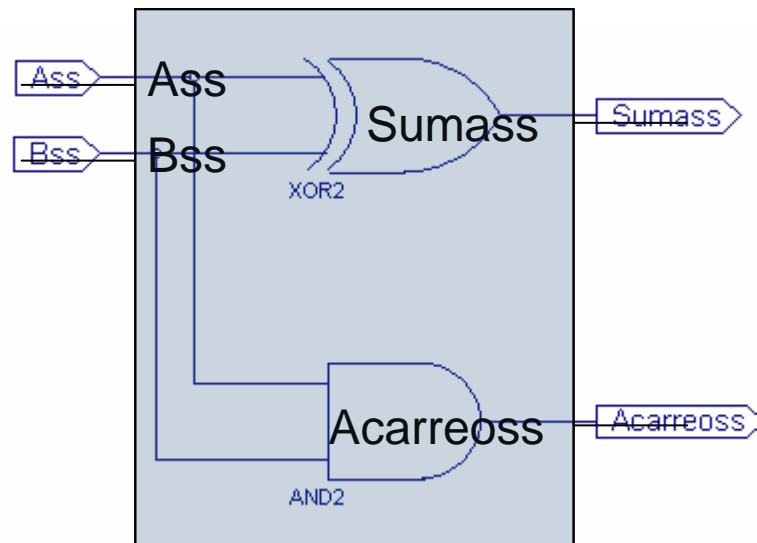



Sumadores

Este ejemplo permite aprender la jerarquía de los diseños



A	B	Suma	Acarreo
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Sumadores

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SemiSumador IS
PORT ( Ass, Bss           :IN std_logic;
      Sumass, Acarreoss   : OUT std_logic);
END SemiSumador ;

ARCHITECTURE SemiSumador OF SemiSumador IS
BEGIN
    Sumass      <= Ass xor Bss;
    Acarreoss   <= Ass and Bss;
END SemiSumador ;
```




Sumadores

SumadorCompleto

Asc

A	B	Cin	Suma	Acarreo
0	0	0	0	0

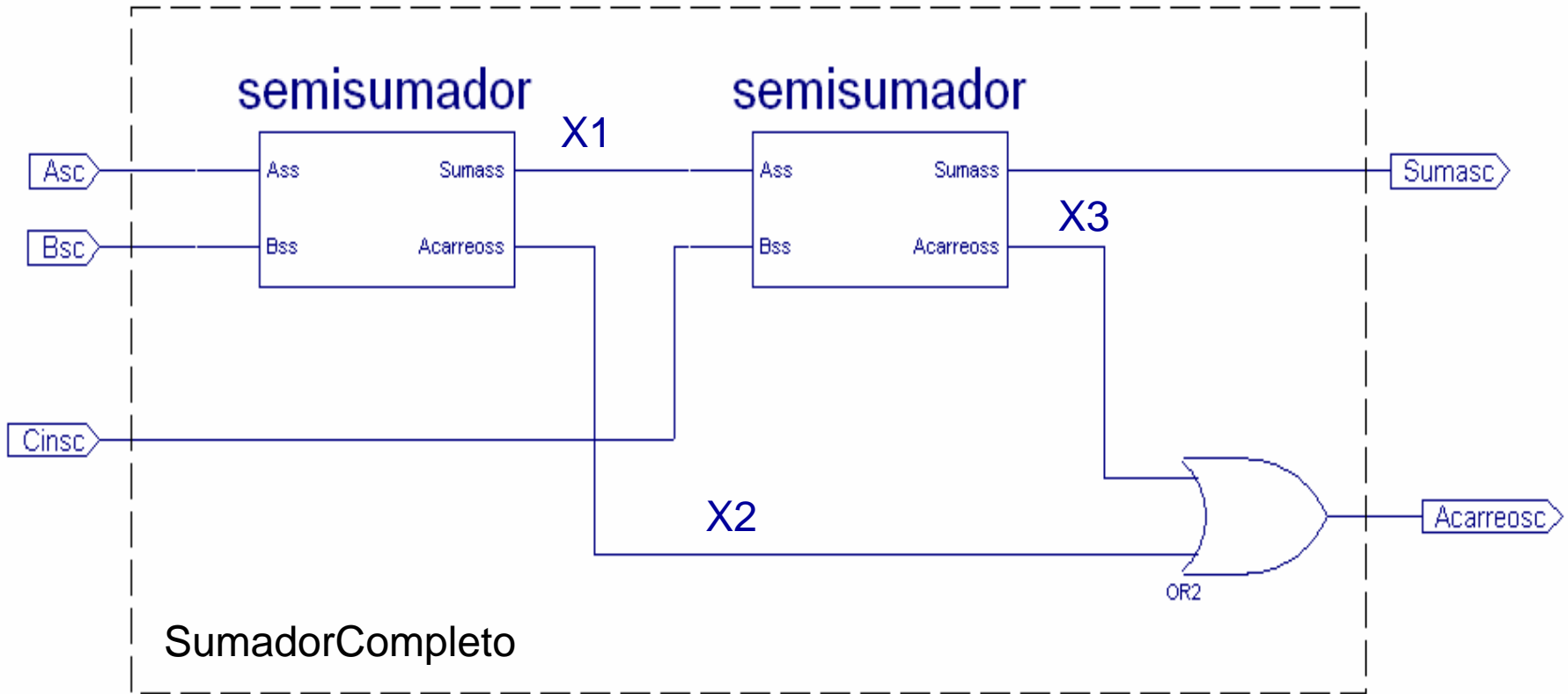

SumadorCompleto



Sumadores

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-----
-- Declaración de la entidad y arquitectura del sumador.
-----
ENTITY SumadorCompleto IS
PORT ( Asc, Bsc, Cinsc          : IN std_logic;
      Sumasc, Acarreosc        : OUT std_logic);
END SumadorCompleto ;


ARCHITECTURE SumadorCompleto OF SumadorCompleto IS

-- Se declara el uso de componentes tipo SemiSumador.
COMPONENT SemiSumador
--Se indica los puertos que tiene el componente.

PORT( Ass, Bss                : IN std_logic;
      Sumass, Acarreoss       : OUT std_logic);
END COMPONENT;
```




Sumadores

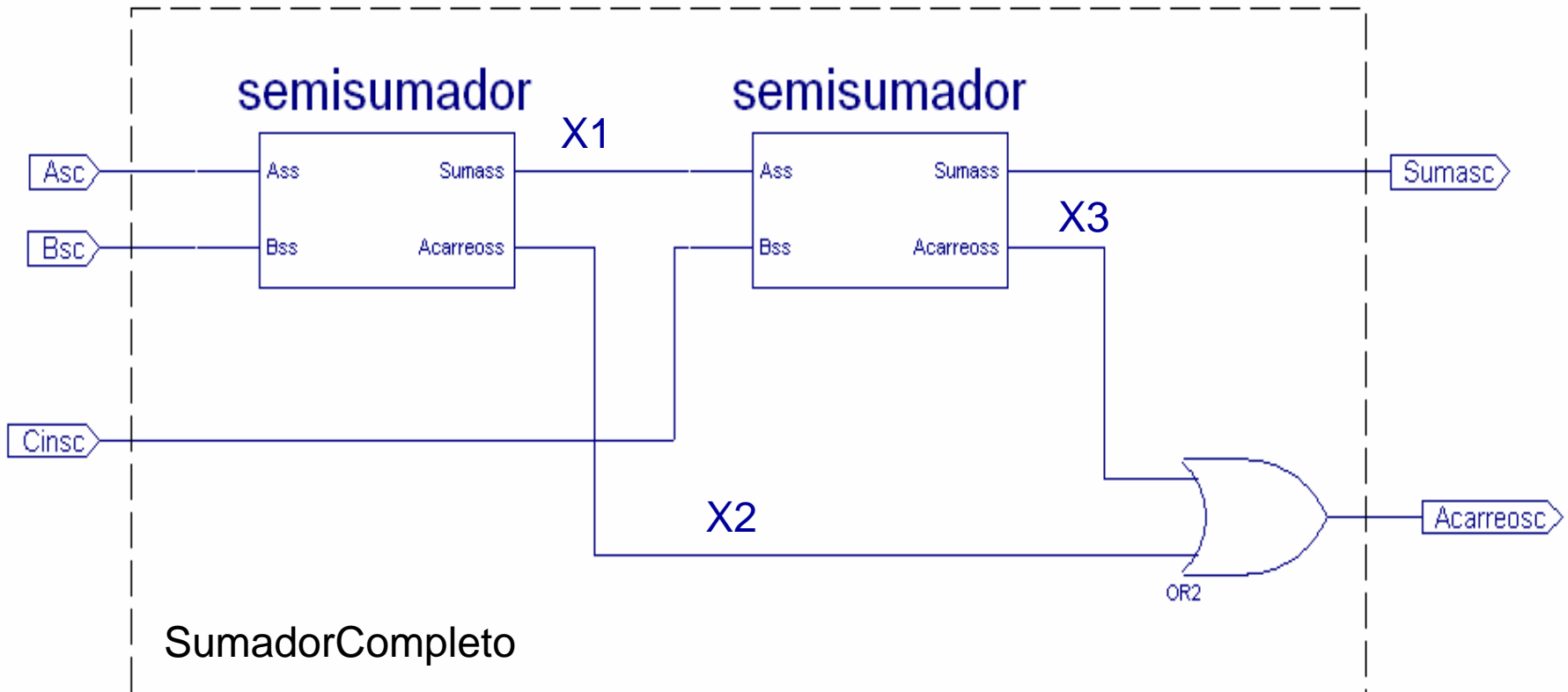




Sumador Completo simulación

 



Sumador de n bits

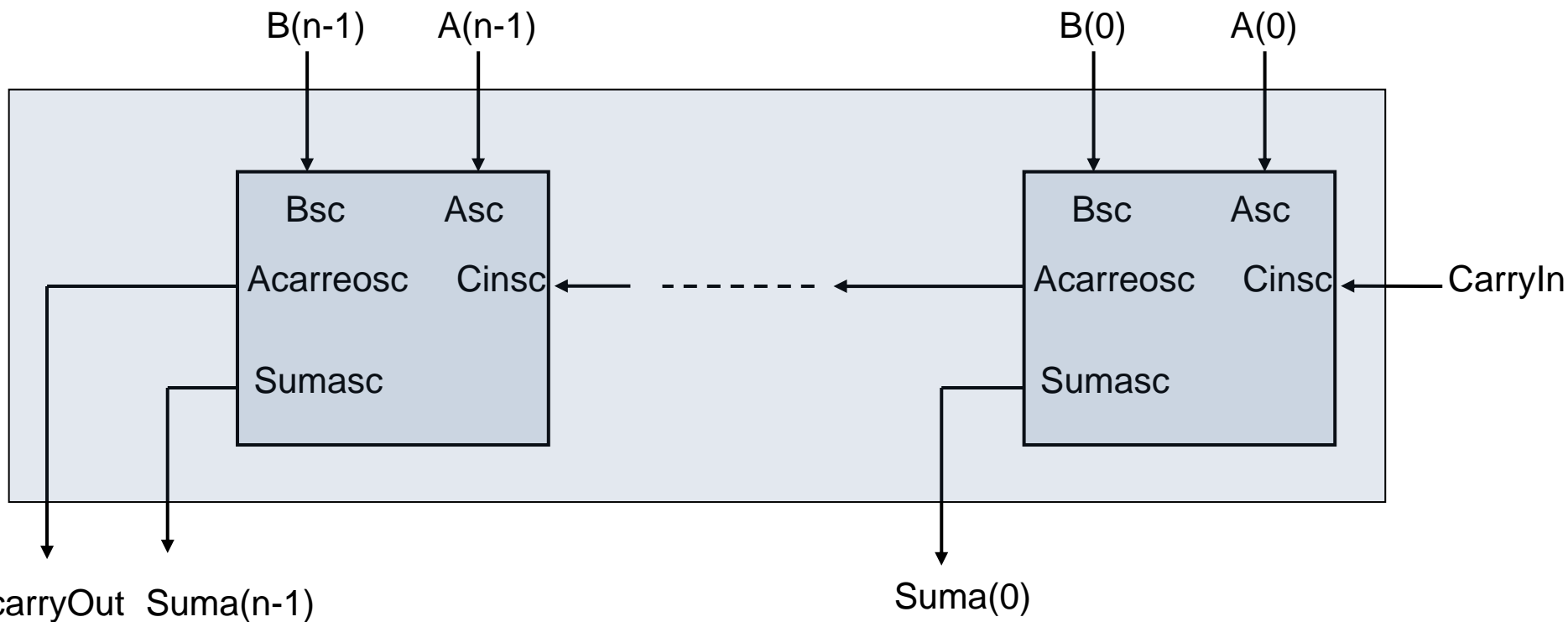- La mejor forma de construir un sumador serie de n bits consiste en aprovechar la posibilidad de replicación de estructuras que posibilita el lenguaje VHDL mediante la instrucción GENERATE.





Sumador de n bits

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY SumadorNbits IS
    GENERIC(Nbits: integer:=8);
    PORT ( A, B          :IN std_logic_vector(Nbits-1 DOWNT0 0);
          CarryIn       :IN std_logic;
          Suma          :OUT std_logic_vector(Nbits-1 DOWNT0 0);
          CarryOut      :OUT std_logic);
END SumadorNbits;

ARCHITECTURE SumadorNbits OF SumadorNbits IS
    -- Se declara el uso de componentes tipo SumadorCompleto
    COMPONENT SumadorCompleto
        --Se indica los puertos que tiene el componente.
        PORT ( A, B, Cin      : IN std_logic;
              Suma, Acarreo  : OUT std_logic);
    END COMPONENT;
    -- Señal auxiliar para la propagación de acarreo
    SIGNAL CarryTemp          : std_logic_vector(Nbits DOWNT0 0);
```



Sumador de n bits

```
--Comienzo de la arquitectura
BEGIN
-- Se inicializa el acarreo.
    CarryTemp(0)<=CarryIn;
-- Se genera el conjunto de SumadoresCompletos

GeneraSC: FOR i IN 0 TO Nbits-1 GENERATE
SC: sumadorcompleto PORT MAP (A=>A(i), B=>B(i),
                             Cin=>CarryTemp(i),
                             Suma=>Suma(i),
                             Acarreo=>CarryTemp(i+1));

END GENERATE;

-- Se genera el acarreo de salida.
    CarryOut<=CarryTemp(Nbits-1);

END SumadorNbits;
```



Sumador de n bits simulación

